
MODEL

TR-4C

MANUALE

di
istruzione in lingua

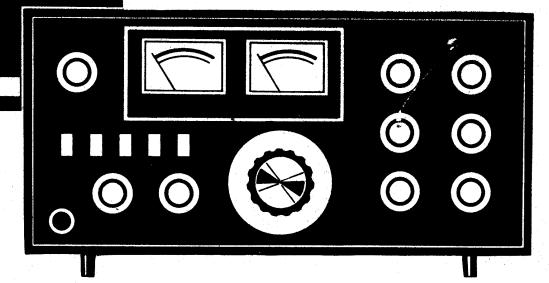

Scanned by IW1AXR

Downloaded by RadioAmateur.EU

INTRODUZIONE

I-I DESCRIZIONE GENERALE

Il TR-4C è un ricetrasmettitore a banda laterale singola per HF da 300 W che copre le bande amatori dagli 80 ai IO metri. Sono inclusi anche AM e CW. Il TR-4C richiede un alimentatore R.L.Drake AC-4 per 120 V CA, oppure un R.L. Drake DC-4 per I2 V CC. Il TR-4Cmette in ri= salto un VFO a permeabilità ad alta stabilità e linearità e due fil= tri "lattice" a cristallo ad otto poli per la selezione della banda laterale. Gli accessori disponibili includono un RV-AC, VFO esterno, un MS-4 altoparlante un FF-1, adattatore per frequenza fissa, un 34-PNB "Noise Blanker", un MC-4 "Mobile Console (altoparlante wattmee tro)" e un kit di modifica VHF per TR-4C.

1-2 CONTENUTO DEL MANUALE

Questo manuale provvede ad una informazione sufficiente per il fun=
zionamento del ricetrasmettitore TR-4C da parte di un operatore mu=
nito di licenza e per la riparazione e la manutenzione da parte di
un esperto elettronico. Il capitolo II dà istruzione per l'installa=
zione ed illustra le connessioni con gli accessori.il capitolo III
descrive le procedure per il funzionamento. Il capitolo IV presenta
la teoria del funzionamento per mezzo dello schema a blocchi. Il ca=
pitolo V dà le istruzioni per la manutenzione e le informazioni per
l'ordinazione delle parti.

CARATTERISTICHE

GENERALI

Copertura di frequenza: 3,5 a 4; I MHz, da 7,0 a 7,6 MHz, da 13,9

al 4,5 MHz, da 21,0 a 21,6 MHz, e da 28,5 a 29,1 MHz; sono disponibili cristalli sepu= rati per i segmenti della banda IO metri da 28,0 a 28,6 MHz e da 29,1 a 29,7 MHz.

Modi di funzionamento:

Banda laterale inferiore (LSB), banda late=

rale superiore (USB), AM e CW

Stabilità di frequenza:

La deriva totale è minore di IOO Hz dopo il periodo di riscaldamento. Lo spostamen= to di frequenza totale è minore di IOO Hz per un cambiamento del +-10% della linea

di alimentazione.

Tensioni di alimentazio=

ne richieste:

1

650 V CC a 300 mA medi e 500 mA di picco con una regolazione del 10% da 100 a 500

ma e "ripple" massimo 1% -Da-45 a +65 V CC regolabili su un carico da 33 KOhm. 12,6 V CA o CC a 5,5 A.

Impedenza d'antenna:

52 Ohm nominali (VSWR minore di 2:1)

Calibrazione della scala: Migliore di + I MKz quando viene calibra= ta al più vicino punto di calibrazione de

IOO KHz.

Dimensioni:

13,97 cm.altezza, 27,31 cm.larghezza,36,51

cm.profondità.

Peso:

7,26 Kg.

· Scan by Dan

RICEVITORE

Sensibilità:

Meno di 0,5 uV per IO dB (S+N)N.

AGC:

Variazione minore di 3 dB per un cambiamen-

to di 60 dB del segnale di entrata.

Selettività:

2,I KHz a -6 dB e 3,4 KHz a 60 dB

Frequenza IF:

9 MHz

Uscita audio:

3 W con distorsione minore del 10%

Impedenza d'uscita:

4 Ohm.

TRASMETTI TORE

Potenza d'ingresso:

300 W PEP SSB, 260 W CW e 260 W PEP AM

Impedenza d'uscita:

52 OHm nominali

Prodotti medi di distor=

sione:

I prodotti di ordine dispari sono 30 dB al

di sotto del PEP

Ingresso per il microfo=

no:

Alta impedenza.

CAPITOLO II

INSTALLAZIONE

2-1 SBALLAGGIO

Togliere con attenzione l'unità del cartone di imballaggio ed esa= minare ci sono danni evidenti. Se si trova un qualunque danno, infor= mare immediatamente la compagnia di trasporto che ha consegnato la unità. Ricordarsi di consrvare il cartone ed il materiale di imbal= laggio poichè la compagnia di trasporto vorrà esaminarli in caso di reclamo. Conservare il cartone ed il materiale di imballaggio ana che se non ci sono danni. La disponibilità del cartone originale rende molto più facile l'imballaggio dell'unità se dovesse essere nem cessario immagazzinarla oppure rispedirla alla fabbrica per la ma=

nutenzione.

NOTA: Compilare il cartellino di registrazione incluso e rispedirlo immediatamente alla fubbrica per assicurare la registrazione e la convalidazione della garanzia.

2-2 COLLOCAZIONE

La sistemazione del TR-4C non è critica. Comunque, si deve aver cura di provvedere ad un adeguato spazio libero per assicurare una libera circolazione di aria intorno all'unità e per permettere l'accesso ai controlli ed ai connettori. Non coprire la parte superiore dell'appa= recchio con libri, giornali o altri apparazo perchè si potrebbe sur= riscaldare.

2-3 INSTALLAZIONE MOBILE

2-4 ALIMENTAZIONE RICHIESTA. Riferirsi alla figura 2-2 per l'identi# ficazione del connettore sul lato posteriore. Il TR-4C può essere installato su ogni veicolo con il terminale negativo a 12 V CC a massa.Per l'installazione mobile si richiede l'uso dell'alimentato= re R.L.Drake modello DC-4.

Riferirsi alla figura 2-3 per le connessioni elettriche richieste.

2-5 MONTAGGIO: Montare il TR-4C in posizione conveniente sollo al cruscotto con il kit per il montaggio mobile R.L. Drake modello MMK-3.Riferirsi alla figura 2-4 per i vari sistemi di montaggio.As = sicurarsi di lasciare un adeguato spazio libero per la circolazione dell'aria e la connessione dei cavi.Spegnere il TR-4C. Connettere il cavo di alimentazione tra il TR-4C e il DC-4.Arrotolare il cavo in eccesso e fissarlo in un posto non visibile.Collegare il filo ne= ro dall'alimentatore ad una massa conveniente.Sistemare il filo rosso dall'alimentatore attraverso fusibile e connetterlo al termina= le positivo della batteria sulla bobina d'accensione. Il fusibile dovrebbe essere installato il più vicino possibile alla bobina. Ac= corciare questi fili quanto più è possibile.

2-6 ANTENNA: Installare l'antenna mobile che viene raccomandata dal costruttore d'antenna. Collegare un cavo coassiale dall"antenna al connettore SO-239 nella parte posteriore del TR-4C

2-7 ALTOPARLANTE: Non connettere il TR-4C all'altoparlante dell'autoradio. Installare un altoparlante separato per l'uso con il TR-4C. Per questo tipo di installazione si raccomanda la R.L. Drake modello MC-4Mobile Console. Essa include un altoparlante ed un wattmetro ed è progettata per essere montata sopra o sotto il TR-4C 2-8 MICROFONO: Usare un microfono con un piatto responso di frequenza. Il microfono dovrebbe avere la caratteristica cardioide per ridurre il guadagno dietro e di lato. Collegare il microfono come illustrato in figura 2-1 per assicurare l'appropriata caratteristica. (Gegue figura 2-1: Connessioni del microfono).

2-9 INSTALLAZIONE FISSA

2-IO ALIMENTAZIONE RICHIESTA: Per l'installazione fissa si richiede un alimentatore R.L. Drake modello AC-4 funzionante a I20 V CA, 50/60 Hz. L'AC-4 è stato progettato per essere adattato dentro la custodia dell'altoparlante MS.4.

2-11 ANGOLO DI VISTA: Riferirsi a figura 2-5 per l'illustrazione dei vari angoli di vista. Vedere il capitolo V per la rimozione del coperchio inferiore.

2-I1 ACCESSORI: Riferirsi alle figure da 2-6 a 2-9 per le connessioni elettriche richieste per il funzionamento del TR-4C con i vari acces= sori raccomendati.

(segue figura 2-2: Connettori del pannello posteriore).

CAPITOLO III

FUNZIONAMENTO

3-1 GENERALITA'

La figura 3-1 illustra e descrive tutti i controlli sul pannello frontale e gli indicatori del ricetrasmettitore TR-AC. I controlli ed i connettori collocati sul retro e di lato vengono descritti come altri controlli più sotto. I connettori del pannello posteriore sono identificati in figura 2-2.

3-2 COMMUTATORE MODE: In posizione SSB, la parte ricevente funziona finchè il trasmettitore non viene alimentato o parlando nel microfono oppure premendo l'interruttore "push-to-talk" sul microfono. Il trassmettitore poi emette un segnale in banda laterale superiore o inferiore a seconda della posizione del commutatore SIDEBAND. Nella posizione ne X-EW, la parte ricevente funziona finchè non viene premuto il tassoc. Il TR-4C poi va in trasmissione, viene alimentata la nota "sideto ne" del CW e la portante viene spostata di circa I KHz dalla frequenza di ricezione. L'unità rimarrà in trasmissione durante la manipolazio ne CW e ritornerà in ricezione quando viene interrotta momentaneamente la manipolazione.

NOTA: It commutatore SIDEBAND deve essere nella posizione X quando il commutatore MODE è su C-CW o X-AM. Si dovrebbe anche notare che se il relè non chiude bene occasionalmente quando si usa il tasto, bisogna aumentare il guadagno del VCX (regolare con il cacciavite sul lato destro del telatio) finchè non si ottiene un buon funzionamento del relè. Nella posizione X-AM, è incorporato un modulatore a portante constrollata di griglia per la trasmissione AM ed un rivelatore a diodi per la ricezione AM. La commutazione trasmissione e ricezione è come per l'SSB per mezzo del VCX oppure del "push-to-talk".

3-3 COMMUTATORE BLANKER: Il "noise blanker" (silenziatore di disturbi" può essere lasciato inserito eccetto quando ci sono forti segnali entro 5 KHz dal segnale ricevuto. Un forte segnale che cade entro 10 KHz nel noise blanker e fuori dei 2,I KHz del filtro a cristallo nel TR-40, attiverà il noise blanker causando prodotti di distorsione. Que sta limitazione nel noise blanker è causata dalla necessità di avere una larghezza di banda nel blanker ampia abbastanza per minimizzare la durata degli impulsi di rumore prima della cancellazione. Di solito questa limitazione non è un problema in normali condizioni di funzio namento.

Scan by Dan

3-4 SCALA DEL VFO: Questa scala consiste di dischi trasparenti che mostrano scale concentriche e che ruotano a velocità differenti. Ci sono due scale su ogni disco. La scala superiore di ogni disco viene usata per tutte le bande eccetto i 20 metri dove si deve usare quella inferiore. Lo zero a IOO KHz su un disco e le centineia di KHz sull'altro La frequenza del segnale operante è la somma delle frequenze indicate dal commutatore BAND e dalla scala del VFO, per esempio:

frequenza del commutatore BAND 7,000 MHz
scala da IOO KHz ,200
scala da 1 KHz ,072
frequenza di funzionamento 7,272 MHz

Questa scala può essere valibrata entro una piccola escursione con la seguente procedura:

- a) Mettere il commutatore MODE su CAL.
- b) Sintonizzare il TR-4C per battimento zero sul più vicino segnale del calibratore a 100 KHz.
- c) Tenere la manopola di sintonia ferma e ruotare il veniero della manopola finchè la scala non indica la frequenza corretta.

3-5 PROCEDURA DI ACCORDO

ITTENZIONE: In nessun caso si deve far funzionare il TR-4C senza aver connesso un'antenna appropriata o un carico fittizio. Lasciare sempre riscaldare per un periodo di due minuti il TR-4C prima di passare in trasmissione.

3-6 REGOLAZIONE CORRENTE DI RIPOSO: Prima di iniziare un qualsiasi tipo di funzionamento è necessario mettere il bias del PA al valore corretto.

Procedere come segue:

- a) Accendere il TR-4C per mezzo del controllo RCVR GAIR
- b) Ruotare il controllo XMTR GAIN completamente in senso antiorario

CONTROLLI DEL PANNELLO FRONTALE

- I S METER: Indica il livello relativo del segnale ricevuto. In trasmisa sione indica l'AGC del trasmettitore.
- 2 PLATE: Indica la corrente di placca dell'amplificatore finale. Indi = ca la potenza relativa RF quando il controllo LOAD (6) è premuto.
- 3.CONTROLLO PLATE, Accorda il filtro a "p" dell'amplificatore di po= tenza per la risonanza.
- 4. CONTROLLO RF TUNE: Accorda i circuiti dell'amplificatore RF del ricevitore, e di griglia e placca del pilota del trasmettitore.
- 5.LAMPADINA INDICATRICE DI BANDA LATERALE UPPER: Si accende quando viene scelta la banda laterale superiore.
- 6. CONTROLLO LOAD: Accoppia il TR-4C all'impedenza dell'antenna.Pre=
 mere per mostrare la potenza relativa RF sullo strumento di placca(2)
- 7 SCALA DEL VFO: Mostra la porzione della frequenza di funzionamento da zero a 600 KHz. La lettura deve essere addizionata alla frequenza sul commutatore BAND per avere la frequenza completa di funzionamento.
- 8.CONTROLIC DEL VFO; Regola la posizione della frequenza sulla scala (7).
- 9. LAMPADINA INDICATRICE DEL VFO: Si accende soltanto quando è in funzione del VFO del TR-AC.
- 10.COMMUTATORE BLANKER: Provvede al controllo acceso/spento per il NOISE BLANKER R.L.DRAKE modello 34-PNB (un accessorio).
- 11.COMMUTATORE SIDEBAND: Seleziona la banda laterale superiore o in= feriore e accende l'appropriata lampadina indicatrice(5 o 12).
- 12 LAMPADINA INDICATRICE DI BANDA LATERALE LOWER: Si accende quando viene scelta la banda laterale inferiore.
- 13 COMMUTATORE BAND: Seleziona la banda amatori deziderata.
- 14 COMMUTATORE MODE: Seleziona il modo di funzionamento desiderato. Nel la posizione CAL, attiva il calibratore a cristallo da IOO KHz (funzionante in trasmissione o ricezione).
- 15. CONTROLLO RCVR GAIN: Doppio controllo. La manopola controlla il li= vello audio del ricevitore, e provvede al controllo acceso/spento del= l'alimentazione nella estrema posizione antioraria. La levetta Controlla il guadagno massimo RF del ricevitore.

16. CONTROLLO XMTR GAIN: Regola il guadagno microfonico in AM e SSB.In CW regola il pilotaggio RF.

Scan by Dan

ALTRI CONTROLLI

LATO DESTRO(Non illustrato).

PRESA PHONE: Provvede alla connessione per la cuffia o altoparlante esterno.

PRESA MIC: Provvede alla connessione per il microfono. Accoppiare con il connettore S-230 fornito con il TR-4C.

CONTROLLO VOX: Regola il guadagno dell'amplificatore del VOX e in CW il tempo di rilascio del relè d'antenna.

CONTROLLO ANTIVOX: Regola il guadagno dell'amplificatore dell'ANTIVOX

CONTROLLO ZERO: Regola l'indicassone di nessun-segnale sullo S meter

PRESA KEY: Provvede alla connessione per il tasto del CW.Con il tasto inserito, il trasmettitore è disattivato per tutti i modi di funziona mento ed il ricevitore è disattivato per l'AM finchè il tasto non vie ne chiuso.

LATO SINISTRO (Non illustrato)

Commutatore RCVR/TCVR: Seleziona o il ricevitore del TR-4C o il ricevi=tore esterno.

ATO POSTERIORE (Riferirsi alla figura 2/2)

ERMINALE GROUND: Provvede alla connessione con la massa.

ONTROLLO SIDE TONE:Regola il livello della nota del sidetone rispetto il livello del segnale ricevuto.Per eliminare la nota del sidetone ruo= are completamente in senso antiorario.

COMMUTATORE LIGHTS: Cambia l'intensità delle lampadine della scala su debole(D) o forte (B).

CONNETTORE D'ANTENNA: Provvede alla connessione con l'antenna di stamzione (SO-239).

CAVO DI ALIMENTAZIONE: Provvede alla connessione con l'alimentatore AC-4 o DC-4.

PRESA D'ANTENNA PER RICEVITORE ESTERNO: Provvede al collegamento di un ricevitore esterno.

RESA MUTE PER RICEVITORE ESTERNO: Provvede alla connessione per il si= lenziamento del ricevitore esterno. Può essere usato con qualsiasi ri= cevitore che richiede un collegamento CC verso massa per la ricezione ed un rircuito aperto per il silenziamento. Tutti i ricevitori R.L.Dra=

ed il commutatore MODE deve essere rimesso in posizione SSB. Quando il commutatore MODE è in posizione X-CW, la tensione di schermo dei tubi dell'amplificatore finale è ridotta per prevenire surriscaldamento. Quando il commutatore è in posizione SSB, questa tensione viene aumenta ta in modo da ottenere una potenza di ingresso di 300W.

3-8 FUNZIONAMENTO IN SSB

Nella trattazione seguente si fa l'ipotesi che il TR-4C sia già stato accordato sulla banda desiderata come descritto nel paragrafo 3-7. Preregolare i controlli come segue:

SIDEBAND sulla desiderata banda laterale come mostrato dalle

lampadine indicatrici.

MODE Su SSB

SMTR GAIN Completamente in senso antiorario RF GAIN(levetta)Completamente in senso prario

ECVR GAIR (manopola) Completamente in senso antiorario (non spegnere)

VOX GAIN Completamente in senso orario

ANTIVOX Completamente in senso antiorario

Parlando nel microfono con voce normale, aumentare il controllo XMTR GAI GAIN finche lo S meter non incomincia a mostrare picchi al di sopra del valore di riposo. In assenza di modulazione, lo S meter rimarrà fer mo in trasmissione. Questo indica che l'AGC del trasmettitore è pronto per funzionare e che il trasmettitore ha la massima uscita. Parlando continuatamente ridurre il guadagno del VOX fino al punto in cui una ulteriore riduzione causerebbe troppo frequenti scatti del relà. Aumentare il controllo AF GAIN finchè il segnale ricevuto non è al livello desiderato. Questo può causare il passaggio ripetuto del ricetrasmetti= tore da trasmissione a ricezione. Regolare il controllo ANTIV(X in mo= do da fermare questo passaggio periodico. Se l'interruttore del pushto-talk sul microfono è stato appropriatamente come descritto in "Installazione", può essere premuto in qualsiasi momento, poichè scavala ca il sistema del VOX.Se non è desiderato il funzionamento in VOX, ructer tare il controllo di guadagno del VOX completamente in senso antiora=

In SSB, il TR-4C trasmette esattamente sulla stessa frequenza su cui riceve. Perciò assicuratevi di aver sintonizzato i segnali in modo che le voci suonino normali prima di rispondere al CQ di un'altra stazio= ne o di segnalarci ad un altro QSO. Se no, non starete trasmettendo esattamente in frequenza. Se viene usato il tasto, per il funzionamento in SSB o in AM deve essere o chiuso o sconnesso dalla presa KEY.

3-9 FUNZIONAMENTO IN CW

Per operare in CW, collegare un tasto alla presa KEY. Se viene usato un manipolatore elettrico, collegarlo per una manipolazione a blocco di griglia. Lasciare il tasto in posizione aperta. Il TR-4C usa il CW li portante spostata Con questo sistema, è possibile trasmettere appros Bimativamente sulla frequenza della stazione ricevuta senza essere a

3-12 FUNZIONAMENTO CON UN AMPLIFICATORE LINEARE

Poichè il TR-40 fornisce 300 W PEP di ingresso, è dubbio se valga la pena di usare un amplificatore lineare con una potenza di ingresso minore di I000-2000 W PEP. Un amplificatore lineare a triodo del tipo con griglia a massa di I000-2000 W PEP rappresenta un carico soddisfacente per il TR-40. Se l'amplificatore lineare è del tipo catodo a massa con alta impedenza di ingresso, sarà necessario instal= lare un attenuatore resistivo tra il TR-40 e l'amplificatore lineare che presenterà l'appropriata impedenza al TR-40. Tale attenuatore deve essere fatto con resistenza non-induttive e deve avere la necessaria potenza di dissipazione. La commutazione d'antenna dovrebbé essere effettuate coma mostrato in figura 2-7. Molti amplificatori lineari hanno questi relè entrocontenuti.

Per operare appropriatamente il TR-40 in unione ad un amplificatore

Per operare appropriatamente il TR-4C in unione ad un amplificatore lineare procedere come segue:

a)Con il TR-4C connesso all'amplificatore lineare sintonizzare il controllo RF TUNE come descritto al paragrafo 3-7g.
b)Mettere il controllo LOAD nella posizione indicata dalla tabella più sotto per la banda desiderata, quando si usa un amplificatore limeare con un'impedenza di entrata di 50 OHm.

BAND	Posizione del LOAD su 50 OF	IM
3,5 MHz	2	
7.0 MHz	3	
14,0 MHz	2	
21,0 MHz	3	
28,5 MHz	2	

- c)Accordare il controllo PLATE per la minima corrente di placca.
- d) Commutatore MODE sul tipo di funzionamento desiderato.
- e)Aumentare il controllo XMTR GAIN finchè non si ottiene la potenza di ingresso desiderata sull'amplificatore lineare.

Notare che quando il TR-4C viene caricato molto al di sotto della massima uscita RF l'AGC non funziona appropriatamente e può causare nel TR-4C. Si dovrebbe avere cura di tenere il XMTR GAIN al di sotto del punto in cui accade ciò. Questo si può fare non facendo eccedere la corrente media di placca oltre la metà della corrente di placca ottenuta durante l'accordo.

Se il vostro amplificatore lineare ha un'uscita per l'AGC, connetter= la al TR-4C come mostrato in figura 2-7. Se il TR-4C è accordato ap= propriatamente, ciò preverrà il topping in SSB senza avere cura della posizione del controllo XMTER GAIN. Comunque non percerrà il surpilo= taggio in AM poichè l'AGC non funziona in questo modo.

TEORIA DEL FUNZIONAMENTO

4.I. CARATTERISTICHE GENERALI.

Il TR4C è un ricetrasmettitore di 300 W a banda laterale unica che copre le bande amatoriali dagli 80 ai 10 metri. Sono anche inclusi il CW e AM. Il TR4C richiede o un Drake 4C-4, alimentatore a 120 V AC o un Drake DC4, alimentatore a 12 V DC.

Il TR4 è dotato di un VFO a permeabilità, lineare ed a elevata stabi= lità, e di due filtri al lattice a 8 poli per la selezione della ban= da laterale. Alcuni dei circuiti sono comuni sia al ricevitore che al trasmettitore. Riferirsi allo schema a blocchi di figura 4-1 ed allo schema elettrico di figura 5-3 come richiesto per la seguente di= scussione.

4.2. CIRCUITO DEL RICEVITORE

Un segnale che entra dal terminale di antenna passa attraverso i contatti del relay di commutazione di antenna ed è applicato alla griglia della wete L/C formata da T9,TIO ed una sezione del condensatore RF TUNE C37

Dopo essere stato amplificato esso passa, attraverso un rete I/C ad=dizionale consistente di T7,T8 e la rimanente sezione di C37, alla griglia della miscelatrice V3B.A questo punto è combinato con un segnale proveniente dal sistema di premescolazione della frequenza per produrre una IF a 9 MHz.

Il sistema di premescolazione consiste di un VFO a permeabilità, allo stato solido, da 4,9 a 5,5 MHz, di un separatore Q2, di un oscillame tore commutabile cristallo in armonica VIA, del pentodo premiscelatome vB e di un inseguitore catodico V34.

Il segnale di uscita dal VFO è applicato alla griglia del pentodo premiscelatore attraverso il separatore Q2 ed il suo circuito assozciato. Per il funzionamento in 80 ed in 20 metri, il segnale del VFO bypassa il premiscelatore ed è connesso attraverso l'inseguitore caz todico al miscelatore.

Nelle bande dei 40,15 e IO metri il segnale proveniente dall'oscilla=
tore a cristallo si eterodina con il VFO nel premescolatore VIB, per
produrre la frequenza di iniezione desiderata. Sulla banda dei 40
metri per esempio, un quarzo a 21,5 MHz e la appropriata bobina sono
commutati nel circuito dell'oscillatore a cristallo. L'uscita prove=
niente dall'oscillatore è accoppiata nel pentodo premiscelatore dove
si eterodina col VFO da 4,9 a 5,5 MHz per produrre una frequenza di

Scan by Dan

uscita da 16,0 a 16,6 MHz.Questa uscita è accoppiata attraverso lo accoppiatore di banda passate da 16 a 16,6 MHz.T3, ed all'inseguitor catodico, V34. Sui 15 m. viene usato un quarzo a 35,5 MHz in unione ad un accoppiatore da 30 a 30,6 MHz, T2, e sulle tre gamme dei I0 metri vengono usati i quarzi da 42,5 43,0 e 43,6 MHz in unione allo accopiatore, TI da 37,0-a 38,7.

L'uscita a 9 MHz del miscelatore, V3B, passa attraverso l'impedenza che accoppia il trasformatore T6 nella banda laterale superiore od inferiore del filtro a cristallo. La posizione della manopola SIDE=BAND determina quale filtro a cristallo è usato. Dal filtro a cristallo il segnale passa attraverso il trasformatore di accoppiamento impedenza TI3, ed è amplificato dal sistema di amplificazione a 9 MHz a IF del ricevitore, VII e VI2 ed i trasformatori IF TII e T12. L'uscita di T12 è applicata all'implificatrice AGC, VI34, al rivelato=re a prodotto VI6, e al diodo rivelatore V2.

L'amplificatrice dell'AGC VI3A è polarizzata al di là dell'interdi= zione per fornire un ritardo dell'AGC. Quando una sufficiente tensio= ne RF proveniente da T12 è applicata alla sua griglia, la corrente di placca scorre durante la parte del ciclo.

Questo fa in modo che la tensione negativa amplificata appaia ai terminali del suo carico di placca, la resistenza R63 caricando comi C115.

Questa tensione negativa di controllo è applicata alle griglie di V7. V11 e V12? C115 si scarica attraverso R63 con una costante di tempo di approssimativamente un secondo.

Ruotando il comando RF GAIN in senso antiorario si applica in modo sempre maggiore più popolarizzazione negativa alle griglie control= late dell'AGC, limitando così il loro massimo guadagno.

La valvola del rivelatore a prodotto, V16, consiste di un oscillatore a cristallo a 9 MHz formato dal catodo, griglia 1, e griglia 2. Un ri= velatore a prodotto viene formato dal catodo, griglia 3 e dalla plac= ca.Il segnale IF viene applicato alla griglia 3 dove si eterodina con la tensione BFO nella valvola.

Il risultante segnale audio è di sufficiente ampiezza per pilotare il preamplificatore a transistori, Q5, che pilota l'uscita audio della valvola, V17.

Il segnale proveniente da T12 è anche applicato a V2 che funziona come un rivelatore a diodo ed un amplificatore audio nella ricezione AM.L'uscita di questo stadio è anche inviata al commutatore MODE ed è connessa a V17 attraverso il comando AUDIO GAIN quando il commutatore MODE è nella posizione X-AM. L'uscita di V17 è applicata attra

Un calibratore a cristallo a IOO KHz, V5, viene azionato, quando il commutatore MODE è nella posizione CAL. La sua uscita è accoppiata al= la griglia della amplificatrice RF V7.

Lo S-meter nel TR4C funziona in un circuito a ponte con le placche di una amplificatrice IF del ricevitore, VII e l'amplificatrice IF del trasmettitore, V15 in un ramo del ponte e la placca nell'ampli= ficatore di uscita audio VI7 nell'altro ramo. La tensione AGC del ri= cevitore applicata a VII in ricezione d trasmissone fa che queste due valvole assorbono meno corrente, così da sbilanciare il ponte, il che fa in modo che lo Smeter dia una indicazione nella scala. Il pon= te è bilanciato in ricezione dal comando ZERO. In trasmissione, lo strumento può rimanere nella parte superiore della scala, in assenza di modulazione.

4-3 CIRCUITO DEL TRASMETTITORE

L'entrata audio proveniente dal microfono è applicata ad una sezione dell'amplificatrice microfonica V18 dove è amplificata alla rimanen= te sezione di questa valvola attraverso una sezione del comando XMTR GAIN. L'uscita proveniente dal catodo del secondo triodo di V18 è applicata al modulatore bilanciato attraverso il commutatore MODE per il funzionamento in SSB. L'uscita proveniente dalla placca è appli= cata alla griglia del modulatore di griglia schermo per l'AM.,V14 ed alla griglia del primo triodo amplificatore del VOX,VI9A, attra= verso il comando del VOX.L'uscita proveniente da VI9A è raddrizzata dal rettificatore del VOX, D5, e la risultante tensione positiva in corrente continua è applicata alla griglia del triodo di comando del relayy,V19B, facendolo condurre e chiudento il relaydi trasmissione ricezione.

La tensione audio proveniente da V17 è rettificata dal diodo antivox D6, che fornisce tensione negativa alla griglia di VI9B, ed evita che conduca e chiuda il relay quando il microfono raccoglie l'audio proveniente dall'altoparlante.

Il negativo di interdizione per la valvola del relay è ottenuto da un divisore di tensione. Quando il commutatore Premere-per-parlare è a attivato il negativo di interdizione è messo a massa, facendo in modo che VI9B conduca e chiuda il relay.

La RF proveniente dall'oscillatore a cristallo a 9 MHz, porzione, porzione della valvola del rivelatore a prodotto, è applicata al modulaz tore bilanciato a diodi attraverso il comando del bilanciatore di portante. In SSB l'audio proveniente da VI8 è anche applicato al mozdulatore bilanciato e la risultante è un segnale a due bande latera

Li con portante soppressa che è applicato all'amplificatrice IF del trasmettitore.L'uscita amplificata è accoppiata attraverso T13 al filtro a cristallo superiore od inferiore dove la banda laterale indesiderata viene esclusa dal filtro.

Il risultante segnale ssb è accoppiato attraverso T6 al miscelatore del trasmettitore, V4, dove viene combinato ad un segnale della frequenza adeguata per dare un uscita sulla banda da amatore, desiderata.

scan by Dan

L'uscita proveniente da V4 passa attraverso il circuito L/C,T7,T8 e C37, e viene applicata alla griglia della valvola pilota V6. Qui viene amplificata e applicata alle griglie di V8,V9 e VIO attraverso una rele L/C;T9,TIO e l'altra metà di C37.

Le tre valvole in parallelo amplificatrici di potenza aumentano il sez gnale ad un livello di potenza adatto per la trasmissione.L'impedenza di uscita delle valvole amplificatrici di potenza è accoppiata ad un parico a 52 OHM per mezzo di un circuito a Pi-greco somposto da L8, L9,C94,eC95.

una piccola parte della corrente di griglia sarà assorbita. Questo produce una caduta di tensione ai capi di R47. La piccola tensione nez gativa così ottenuta viene applicata attraverso R46 al catodo di V13B dove è amplificata. La tensione negativa amplificata viene applicata alla griglia di V15, riducendo così il livello del segnale di pilotagatio.

Quando il commutatore MODE è nella posizione CW-X-V2 diventa un oscilatore audio a deviazione di fase che è manipolato assieme al miscelatore del trasmettitore, V4, e alla pilota V6.

L'uscita audio proveniente da V2 è applicata alla griglia della val=
vola del rivelatore a prodotto V16, attraverso il comando SIDETONE, al
fine di fornire un'uscita audio dell'altoparlante per l'autocontrolfo
in CW.L'uscita audio proveniente da V2 viene anche applicata alla
griglia dell'amplificatore del VOX, VI9A, che fa chiudere i relay KI,
e K2. I relay mettono in funzione il trasmettitore, spostano l'oscil=
latore a 9 MHz fino a 9,001 MHz ed applicano una sorgente variabile
di corrente continua, controllata da mezza sezione del comando XMTR
GAIN, al modulatore bilanciato. La tensione co che sbilancia il modula=
tore aumenta la portante ad un livello adatto.

Il segnale risultante a 9,00 mH proveniente dal modulatore bilanciato viene amplificato, da V15 e accoppiato al filtro a cristallo. Il coman= do SIDEBAND deve essere nella posizione "X" per permettere al segnale di passare. Una resistenza di schermo è commutata nel circuito di gri= glia schermo dell'amplificatore finale per prevenire una eccessiva corrente di griglia schermo, hella posizione X-CW del commutatore MODE.

Quando il commutatore MODE è nella posizione X-AM la modulazione di griglia schermo VI4 viene inserita in serie all'alimentazione di griglia schermo dell'amplificatore finale ed una tensione costante viene applicata al modulatore bilanciato.

Il relay K2 sposta l'oscillatore a 9 MHz a 9,001 MHz proprio come fa su X-CW Le caratteristiche di funzionamento del VOX e del PTT somo le stesse in AM come in SSB

Quando il relay KL viene chiuso, o per mezzo del circuito del vox o per mezzo del commutatore del premere-per-parlare, il catodo di V3B, Vè, VII, e V12 vengono isolati da massa il che disattiva il ricevi= tore. I catodi di V4, V6, V8, V9, VIO e VI5 sono connessi a massa il che attiva il trasmettitore. Anche l'antenna viene commutata dall'ingresso del ricevitore al circuito di risonanza dell'amplificatore finale. Se il commutatore TCVR. RCVR è nella posizione RCVR, la presa RCVR MUTE viene messa a massa attraverso RFCII e RFC7 e l'antenna è connessa alla presa RCVR ANT invece di T9, nella condizione di ricezione dei relay.

Premere il comando LOAD disconnette il misuratore di corrente di placca dal circuito di catedo dell'amplificatore finale e lo connette al diodo D9 ed al suo circuito associato, attinge la tensione RF presente alla connessione di mantenna, la raddrizza, e la applica ai terminali dello strumento.

CAPITOLO V

MANUTENZIONE

5-I ASSISTENZA

Verificheremo e allinearemo il vostro ricetrasmettitore in fabbrica per un pagamento nominale se esso non è stato manomesso.Le spese di trasporto sono escluse.Ogni riparazione necessaria sarà fatta su una base di tempo e materiale.

Per favore scrivete o telefonate alla fabbrica per l'autorizzazione prima di ritornare il vostro apparecchio per l'allineamento o l'asz sistenza. Indi rizzate le vostre richieste per l'autorizzazione a:

R.L.Drake Company
540 Richard Strett
Miamisburg Ohio 45342
ATTN:Customer Service Department.

ATTENZIONE:

Si dovrebbe esercitare un'estrema attenzione quando i coperchi sumperiori ed inferiori sono stati tolti.L'alta tensione che è presente in parecchi punti può causare una scossa elettrica letale.Le ripamazioni e le tarature dovrebbero essere fatte solamente da un teonimo elettronico qualificato.Bisconnettere l'alimentazione dal TR4C prima di rimuovere i coperchi.

5-2 RIMOZIONE DEL COPERCHIO SUPERIORE

Rimuovere le tre viti superiori in ogni lato del TR4C e rimuovere il coperchio sollevandolo prima dal retro e poi il frontale della scattola.

5-3 RIMOZIONE DEL COPERCHIO INFERICRE

Rimuovere le tre viti inferiori su ogni lato del TR4C e sollevare il telaio di fuori del coperchio inferiores

Scan by Dan

5-4 SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE

Generalmente la maggior parte dei guasti nelle apparecchiature elete troniche di buona progettazione è dovuta all'avaria delle valvole. Il miglior modo di individuare le valvole difettose è la sostituzione diretta.

E' meglio non fure troppo affidamento sui prova-valvole.

Il TR4C è stato progettato in modo che, al di fuori di V8, V9, VIO, le valvole possono essere sostituite senza necessità di riallineamento. Quate valvole devono essere sostituite con tipi della stessa marca di quelle fornite originalmente.

Se viene impiegata una marca differente, si raccomanda l'allineamento di T7.T8.T9 e la neutrallizzazione dell'amplificatore finale.Le Sil= vania 6 jB6 sono disponibili direttamente dalla fabbrica.Per sosti= tuire le valvole 6 jB6 è necessario rimuovere solamente la parte su= periore della gabbia, dell'amplificatore finale.Per farlo, rimuovere le viti di foglic di metallo che sorreggono il coperchio PA alla gabbia. Una maniglia a disco viene fornita sul coperchio per facilitare la rimozione. Per rimettere a posto il coperchio del PA, semplicemente ripetere il procedimento al contrario.Accertarsi che i soppresso= ri parassitici non siano in corto con la gabbia.

5-5 RICERCA DEI GUASTI

Una attenza considerazione è stata data nella progettazione del TR4C per tenere i problemi di manutenzione al minimo. In ogni modo è abba=

stanza possibile che sorgono alcuni problemi non curabili con la sostituzione delle valvole. Se questo avviene si suggerisce di ritornare il TR4C al commerciante o di scrivere al "Customer Service DEPAR=TMENT" all'indirizzo dato nel paragrafo 5-1. Assicurarsi di scrivere il problema nei dettagli.

Includere complete informazioni concerneti le connessioni esterne le pasizioni dei comandi, le valvole sostituite, il numero di serie, ec. Includere sempre il numero di serie quando si RICHIEDONO informazio ni sull'assistenza.

Prima di ritornare l'apparecchiatura alla fabbrica, è necessario ottemere previa autorizzazione. In caso di cattivo funzionamento, per primo verificate il fusibile dell'alimentatore, il fusibile dei filamenti nel TR4C e la lampadina fusibile n.12 vicino al gruppo relay. Le tabelle delle tensioni e delle resistenze, in questo capitolo do rebbero essere preziose nell'isolare i problemi minori. Comunque nessun tentativo dovrebbe essere fatto per assistere il TR4C se non si è completamente familiari con i circuiti elettronici e la tecnica di assistenza. Cura dovrebbe essere presa per non disturbare coperture di protezione nel TR4C dal momento che precchi circuiti sono abbastanza critici a questo riguardo.

5-6 PROVA DELLA APPARECCHIATURA

L'allineamento del TR4C richiederà la seguente apparecchiatura:

- a) un ricevitore a copertura generale con possibilità di ricezione della WWV
- b) un VTVM a II Mohm
- c) un carico di allineamento costituito da una resistenza non indut= tiva da 1000 OHm in serie ad un condensatore ceramico a disco da 0.009 uuF
- d) Un carico fittizio da 52 OHm.

ATTENZIONE

Prima di cercare di allineare il ricevitore, i fili di alimentazione di griglia schermo e di placca delle valvole amplificatrici dovrebbe: ro essere disconnessi dove essi passano attraverso la divisione sotti il telajo. Assicurarsi che l'alimentazione sia disconnessa prima di procedere o ne potrebbe derivare una seria scossa elettrica.

5-7 PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO

- 5-8 CALIBRAZIONE A CRISTALLO: Per allineure il calibratore a cristali lo seguire i seguenti passi:
- a) lasciare scaldare il TR4C per 30 minuti.
- b)posizionare il comando KMTR GAIN completamente in senso anticrario

- c)Posizionare il commutatore MODE su CAL
- d)Sintonizzare la WWV sul ricevitore a copertura generale con il BFO escluso.
- e)Collegare un filo dal terminale di antenna del ricevitore a V5 del TR4C.Avvolgere il filo attorno alla valvola con un giro o due.
- f) Regolare C45 situato sulla parte superiore del telaio del TR4C, fi= no a che il segnale del calibratore è a battimento zero con la por= tante non modulata della WWV.

5-9 OSCILLATORE A 9 MHz.

- a)Lasciare scaldare il TR4C per 30 minuti
- b)Posizionare il commutatore nella posizione SSB
- c)Girare il comando dell'AUDIO GAIN fino a chè è possibile udire un rumore nell'altoparlante
- d)Mentre si commuta la manopola SIDEBAND indietro ed avanti, regolare C130, situato sulla parte superiore del teluio vicino al bordo postem riore, fino a chè il tono del rumore è lo stesso in entrambe le posimioni.

5-10 OSCILLATORE DI INIEZIONE A CRISTALLO

- a)Posizionare il VTVM sulla scala della sua più bassa tensione continua negativa e posizionare la lancetta circa al centro della scala con il comando di regolgzione dello zero del VTVM.
- b)Connettere il filo comune del VTVM al telaio del TR4C ed il filo co al punto di prova che è connesso al piedino 9 di VI.
- c)Posizionare il commutatore BAND su 7 MHz e regolare LI per la mas= sima tensione co negativa.
- d) Commutare su 21 MHz e regolare L5 per il massimo come in(c.).
- e)Commutare su 29,1 MHz e regolare L2 per il massimo come in(c).
- T)Le posizioni 28, 28,5 e 29, I MHz dovrebbero avere circa la stessa tensione negativa.

5-11 REGOLAZIONE DEL VFO

Il VFO accordato a permeabilità è stato attentamente tarato in fabbrica e non dovrebbe richiedere ulteriori allineamenti. Se non sembra agganciare da un lato del suo campo all'altro dovrebbe essere rinviato alla fabbrica per un riallineamento. Il massimo errore di calibrazione è di I KHz calibrando al più vicino punto a ICO KHz.

5-12 ACCOPPIATORE DI INIEZIONE

a) Sintonizzare un segnale del calibratore a cristallo a 7,3 MHz

- b)Connettere il carico di allineamen to tra il piedino 6 di VIB e la massa e regolare T3(parte superiore) per la massima lettura dello S-meter.
- o)Connettere il carico dal piedino 9 di V3A e la massa e regolare T3(parte inferiore) per la massima lettura dell'S-meter.
- d)Sintonizzare un segnale a 21,250 del calibratore a cristallo e ripetere la procedura per T2
- e)Sintonizzare un segnale a 28,750 MHz del calibratore a cristallo e ripetere la procedura sopra menzionata per TI NOTA: in TI, regolare il nucleo inferi ore quando il carico è sul piedino 6 di VIB ed il nucleo superiore quando il carico è sul piedino 6 di V3A

NOTA: Tutte le misuramioni furono fatte rispetto alla massa con l'alizmentatore disconnesso del TR4C.Il commutatore di banda era su 7.0 Mhz, il commutat ore MODE era su GAL ed i comandi RCVR GAIN e XMTR GAIN erano completamente in senso orario.

I comandi del VOX, ANTIVOX e del SIDETONE erano completamente in senso orario ed il comando ZERO era posizionato sul punto di bilanciamento. L'accessorio 34-PNB spina volante era nella presa del noise blanker.

NOTA: Tutte le misurazioni furono fatte con un VTVM da II MoHm e furono prese rispetto alla massa. I comandi RF TUNE, e LOAD erano posi=
zionati come descritto in paragrafo 3-7 Il commutatore di banda era
su 7 MHz.Il quadrante del VFO era su 7,250 MHz e SIDEBAND eranu X.
Le misurazioni di ricezione furono fatte con il commutatore MODE su
CAL e le misurazioni in trasmissioni furono fatte con il commutatore
MODE nella posizione X-CW con le seguenti eccezzioni:

In V:4 le misurazioni sia in ricezione che in trasmissione furono rat= te con il commutatore MODE nella posizione X-AM e con la linea PTT a massa.

L'alimentatore AC4 fu usato. Deve sono indicate due tensioni la supe = riore è per la ricezione e l'inferiore per la trasmissione. Un () in= dica tensione ca. L'accessorio 34-PNB spina volante era nella presa del noise blanker.

5-13 IF DEL RICEVITORE

a)Accentuare il comando RF TUNE per il rumore a 3,8 MHz. b)Regolare il superiore ed inferiore di TII ed il superiore e inferio= re di T12 per ul massimo rumore dell'altophrlante.

5-14 MODULATORE BILANCIATO E BILANCIAMENTO DI PORTANTE

a)Disconnettere l'alimentatore e riconnettere i fili di alimentazione della griglia schermo e della placca alle valvole amplificatrici fina= li.

- b) Riconnettere 1'alimentatore
- c)Connettere il carico fittizio alla presa d'antenna
- d) accentuare il comando RF TUNE per il massimo guadagno in ricezione e)Con il XMT GAIN completamente in senso antiorario, sistemare il commutatore MODE nella posizione X-CW ed il commutatore SIDEBAND nella posizione X.
- f)Se la corrente di placca supera i 0,15 Ampere, regolare RF TUNE per 0,15 Ampere.
- g) Se la corrente di placca è meno di 0,15 Ampere, regolare il bilancia tore di portante fino a che la corrente di placca raggiunge 0,15 Am= pere.
- h)Accentuare T14 per la massima corrente di placca.Desintonizzare RF TUNE per evitare che la corrente di placca ecceda 0,15 Ampere.
- i) Alternativamente regolare il comando del bilanciatore di portante a C127 per la minima corrente di placca. Non dovrebbe esserci differenza in corrente di placca tra le due posizioni del commutatore SIDEBAND.

5-15 TRASFORMATORE DI ACCOPPIAMENTO FILTRO

- w)Regolare il comando ZERO dell'Smeter per una deflessione nulla del= lo smeter(SI).
- b)Con il commutatore SIDEBAND in usb, sintonizzare un segnale a 4 MHz del calibratore per la massima lettura dello Smeter.
- c) Regolare il comando RF TUNE fino a che lo Smeter indica esattamen= te S 5
- d) Ruotare il comando del VFO in senso crario per aumentare la fre quenza audio fino a che lo Smeter cade a S3
- e) Regolare T6 e T13 per la massima lettura dello Smeter
- f) Ripetere i procedimenti da b. a e.
- g) Centrare l'oscillatore a 9 Mhz come descritto in paragrafo 5-9

5-16 ALLINEAMENTO DEL MISCELATORE E DELLO STADIO RF

- a) Accordare il TR4C a 3,8 MHz per la massima potenza di uscita in un carico fittizio. Posizionare il comando RF TUNE su 5. Regolare il comando XMTR GAIN per una corrente di placca di 0,2 Ampere come indicato dallo strumento di placca. Regolare la parte inferiore di T7 e quella inferiore di T9 per la massima corrente di placca.
- b) Accordare il TR4C a T,3 MHz e ripetere il procedimento descritto in a., con il comando RF TUNE, su 6, regolando la parte superiore di T8 e quella superiore di TIO
- c)Accordare il TR4C a I4,3 MHz e ripetere il procedimento descritto in a., regolando la parte superiore di T7 e quella superiore di T9 d) Accordare il TR4 C a 29,7 MHz.Con il comando RF TUNE su 9 3/4 ri= petere il procedimento descritto in a.regolando la perte inferiore di T8 e quella inferiore di TIO

e)Accordare il TR4C a 21,3MHz e ripetere il procedimento descritto in a. regolando L6 \in L7

5#17 NEUTRALIZZAZIONE DELLO STADIO FINALE

- a) Attaccare un indicatore di uscita RF tra il TR4C ed il carico fittizio. Se non è disponibile alcun indicatore di uscita esterno, si può usare quello del TR4C
- b) Accordare il TR4C su 29 MHz per la massima potenza di uscita in un carico fittizio.
- c)Ridurre la corrente di placca a 0,2 Ampere con il comando XMTR GAIN d)Mentre si sintonizza il comando PLATE avanti ed indietro attraverso la risonanza, regolare C76, usando un cacciavite isolato, fino a che il minimo di corrente di placca ed il massimo di RF in uscita coincidamo simultaneamente. Viene richiesto un cacciavite isolato perchè il perno di C76 è connesso a +250 V cc.

5-18 NEUTRALIZZAZIONE DELLA MEDIA FREQUENZA DEL TRASMETTITORE


a)Con il microfono innestato nel TR4C, girare il guadagno del VOX com= pletamente in senso antiorario e girare XMTR GAIN completamente in senso orario.

Sistemare il commutatore MODE nella posizione SSB
b)Mentre si parla nel microfono, aumentare la posizione del comando
RCVR GAIN fino a che la voce può essere udira dall'altoparlante.
c)Regolare C168 per la minima uscita dell'altoparlante
d) Se viene richiesto più di una rotazione di regolazione curò recor

d) Se viene richiesto più di una rotazione di regolazione, sarà neces= sario riallineare T14,C127 ed il comando di bilanciamento portante.

5-19 REGOLAZIONE DEL S-METER

Con il comando RF GAIN completamente in senso antiorario regolare RI87 per una indicazione di 60 dB al di sopra dell'59.

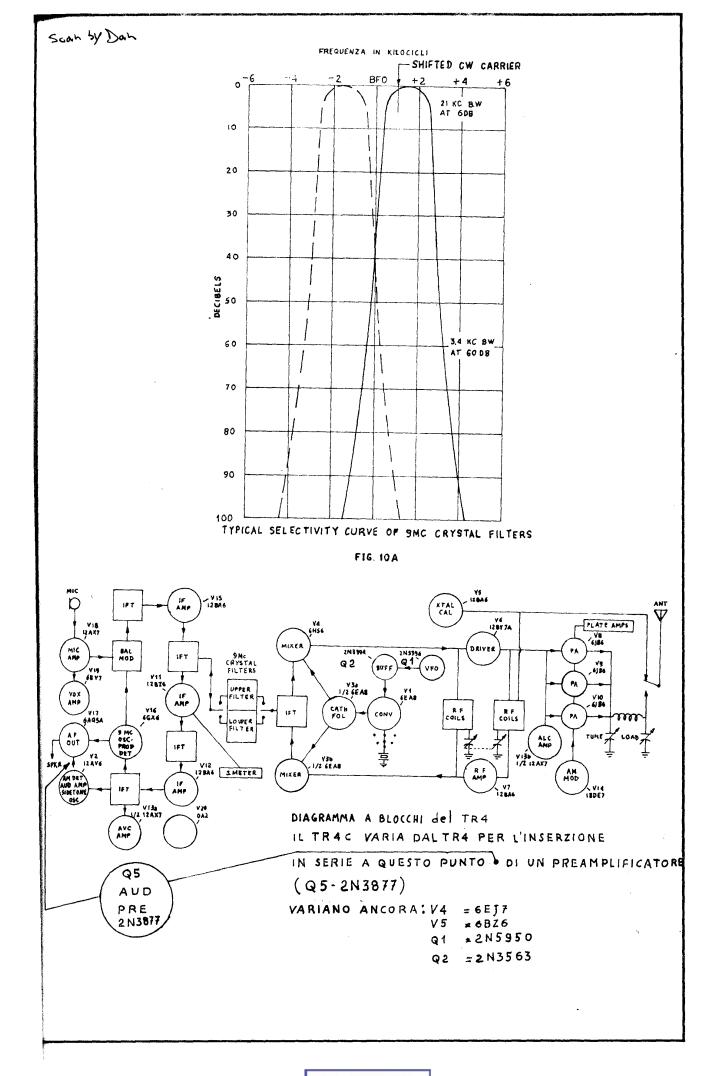

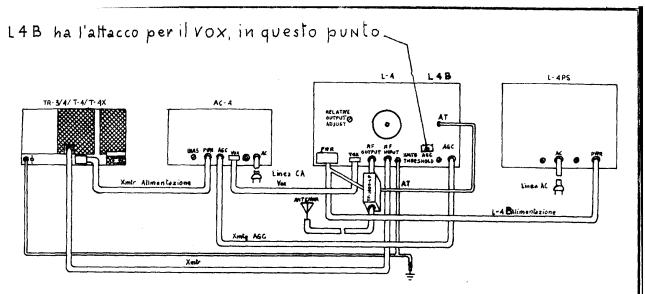


FIG. 21 CONNECTING THE TR-S/TR-4/T-4/T-4X AND AC-4 TO THE L-4 LINEAR AMPLIFIER

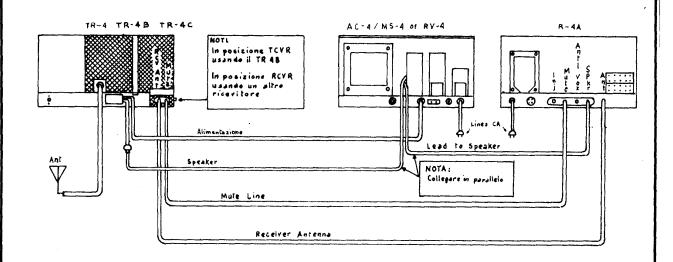


FIG.3-TR-4 USATO CON RICEVITORE ESTERNO

