


# BREMI


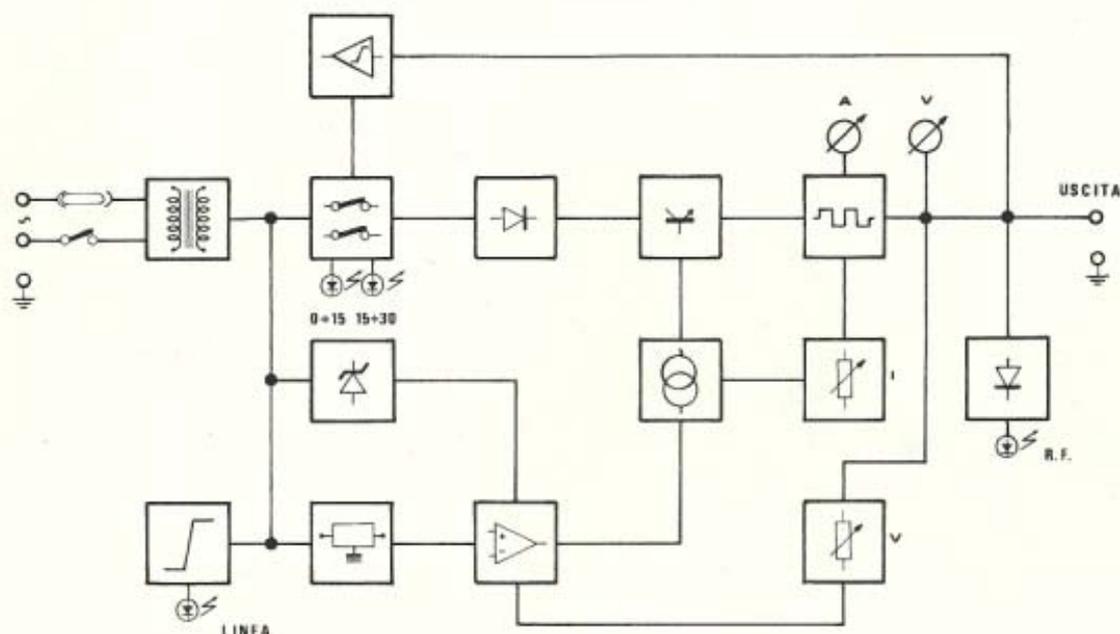
# BREMI

Electronica Medica Industriale

Costruzione apparecchiature: Elettroniche industriali - Elettroniche medicali  
43100 PARMA - Via Pasubio, 3/C - Tel. 0521/72209 - 771533 - TELEX 530259 ccia pr - for BREMI



## ALIMENTATORE STABILIZZATO MOD. BRS 33

**Tensione d'ingresso:** 220 V.c.a. + 15% — 10%  
monofase 50 Hz

**Tensione d'uscita:** 0 + 30 V.c. c. variabile con  
continuità

**Corrente:** 0 ÷ 5 A

**Stabilità:** migliore dello 0,01% con variazioni di  
rete — 10% + 15% e variazione  
del carico da 0 a 5 A

**Ripple:** 200  $\mu$ V efficaci a max carico con  
qualsiasi tensione e corrente di uscita

**Temperatura di lavoro:** — 10° + 50° C

**Strumentazione:** 1 voltmetro cl. 1,5 a bobina  
mobile - 1 amperometro cl. 1,5 a bobina mobile.  
Entrambi gli strumenti sono muniti di scala a  
specchio antiparallasse.

**Protezioni:** elettronica a limitatore di corrente  
contro le sovracorrenti di uscita e il corto circuito;  
contro eventuali disturbi di Radio Frequenza  
rientrante dal carico nell'alimentatore.

**Limitatore di corrente:** elettronico da 100 mA a  
6 A

**Commutazione:** automatica mediante relè delle  
prese sul trasformatore in funzione della tensione  
d'uscita per ridurre la dissipazione di calore da  
parte dei transistori finali, e per aumentare il  
rendimento.

**Spie led:** stabilità di rete; 0 + 15 Volt,  
15 + 30 Volt; ritorni di R.F.

**Mobile:** con maniglie satiniate. Il contenitore è in  
lamiera 10/10 con verniciatura epossidica. Il  
pannello frontale è in alluminio 20/10 con  
verniciatura epossidica.

**Dimensioni:** mm. 320 x 280 x 140

**Peso:** Kg. 9,8

**Garanzia:** 1 anno (un anno)

## STABILIZED POWER SUPPLY MOD. BRS 33

**Input voltage:** 220 V. a.c. + 15% — 10% single  
phase 50 Hz

**Output voltage:** 0 + 30 V. d.c. effective

**Current:** 0 ÷ 5 A variable with continuity

**Stability:** better than 0,01% with mains variations  
of — 10% + 15% and load variations from 0 to 5 A

**Ripple:** 200  $\mu$ V efficient at peak load with any  
output tension

**Working temperature:** — 10° + 50° C

**Instrumentation:** 1 cl. 1,5 mobile coil voltmeter -  
1 cl. 1,5 mobile coil amperemeter. Both these  
instruments are provided with anti-parallax mirror  
scales

**Protection:** electronic current limiter against  
output overcurrent and short circuit; against any  
radio frequency disturbance returning from the  
load to the power supply

**Current limiter:** from 100 mA to 6 A

**Commutating field:** automatic by means of a  
relay of the plugs on the transformer according to  
output voltage to reduce heat dissipation by the  
final transistors and increase yield

**Spy led:** mains stability; 0 + 15 Volt,  
15 + 30 Volt; R.F. returns

**Cabinet:** with satin-finish handles. 10/10 sheet  
metal container with epoxy-based paint. 20/10  
aluminium front panel with epoxy-based paint.

**Dimensions:** 320 x 280 x 140 mm.

**Weight:** 9,8 Kg.

**Guarantee:** one year

## STABILISIERTES NETZGERÄT MOD. BRS 33

**Eingangsspannung:** 220 V.c.a. 50 Hz

**Ausgangsspannung:** effektiv 0 + 30 V.c.c.  
kontinuierlich variabel

**Strom:** 0 ÷ 5 A

**Stabilität:** besser als 0,01% bei Netzschwankung  
von — 10% + 15% und Belastungsschwankung  
von 0 bis 5 A.

**Ripple:** 200  $\mu$ V wirksam bei maximaler Belastung  
und beliebiger Ausgangsspannung.

**Betriebstemperatur:** — 10° + 15°

**Instrumente:** 1 Voltmeter Klasse 1,5 mit  
beweglicher Spule, 1 Ampèremeter Klasse 1,5 mit  
beweglicher Spule. Beide Instrumente besitzen  
parallaxfreie Spiegelskalen.

**Schutzvorrichtungen:** elektronische  
Schutzvorrichtung mit Strombegrenzer gegen zu  
hohe Ausgangsstromwerte und Kurzschluss;  
Schutzvorrichtung gegen eventuelle  
Radiofrequenzstörungen, die von der Belastung in  
das Netzgerät gelangen.

**Strombegrenzer:** 100 mA + 6 A

**Kommutierung:** automatisch durch Relais der  
Anschlüsse am Transformator entsprechend der  
Ausgangsspannung zum Herabsetzen der  
Endtransistoren und zur Leistungserhöhung


**Kontrollampen led:** Netzstabilität: 0 + 15 Volt,  
15 + 30 Volt; Rücklauf von R.F.

**Gehäuse:** mit satinierten Griffen, Behälter aus  
10/10 Blech mit Epoxydackierung. Frontplatte aus  
20/10 Aluminium mit Epoxydackierung

**Abmessungen:** 320 x 280 x 140 mm

**Gewicht:** 9,8 Kg.

**Garantie:** 1 (eine) Jahr

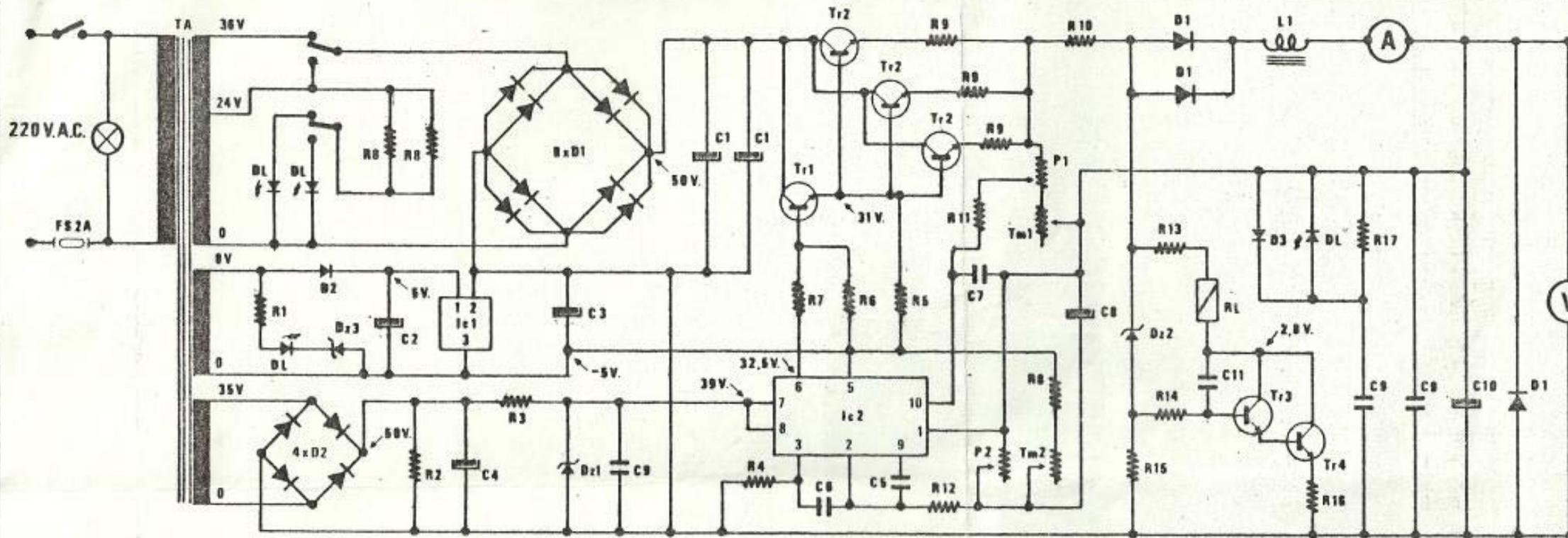

Il presente disegno è di proprietà BREMI a tutti gli effetti di legge.  
 La BREMI si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare la funzionalità dell'apparecchio.

semiconduttori

- D1 = 1N5401
- D2 = 1N4004
- D3 = AA 117
- DZ1 = Zener 39V
- DZ2 = Zener 14V
- DZ3 = Zener 8,2V
- D1 = Diode led

- Tr1 = BC 301
- Tr2 = 2N3055
- Tr3 = BC 239 B
- Tr4 = 2N1711
- Ic1 = L 129

Ic2 = uA 723

condensatori

- C1 = 4700 uF 50V
- C2 = 470 uF 16V
- C3 = 2200 uF 6,3V
- C4 = 220 uF 63V
- C5 = 470 pF 50V
- C6, C7 = 470 pF 50V
- C8 = 4,7 uF 35V
- C9 = 0,1 uF 50V
- C10 = 220 uF 35V
- C11 = 0,1 uF 50V



resistenze

- R1 = 33 OHM 1/4W
- R2 = 5K6 OHM 1/2W
- R3 = 470 OHM 1/2W
- R4 = 22K OHM 1/4W
- R5 = 15K OHM 1/4W
- R6 = 47K OHM 1/4W
- R7 = 1K OHM 1/4W
- R8 = 470 OHM 1/4W
- R9 = 0,22 OHM 2W
- R10 = 0,47 OHM 9W
- R11 = 2K2 OHM 1/4W
- R12 = 4K7 OHM 1/4W
- R13 = 100 OHM 2W
- R14 = 47K OHM 1/4W
- R15 = 15K OHM 1/4W
- R16 = 15 OHM 1/2W
- R17 = 2K7 OHM 1/4W

- RL = Relè 12V tipo 6042
- P1 = Pot 2K2 lin.
- P2 = Pot 10K lin.
- Tm1, Tm2 = Trimmer 2K2 OHM
- L1 = Indutt. VK 200
- TA = Trasf. 220/0,24-36V 5A

N.B.: Le tensioni indicate si riferiscono ad un'uscita di 30V a vuoto e con il carico al massimo.  
 La tolleranza è di  $\pm 2\%$  tra i componenti.

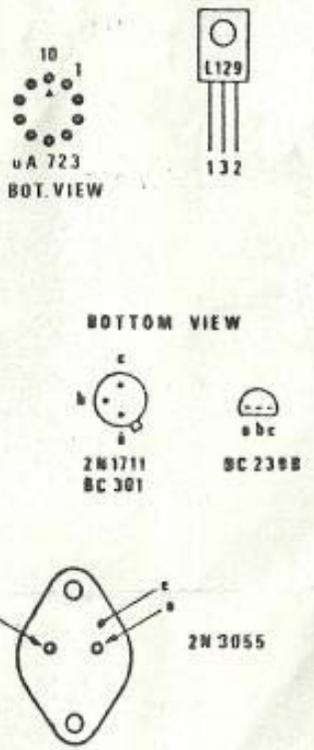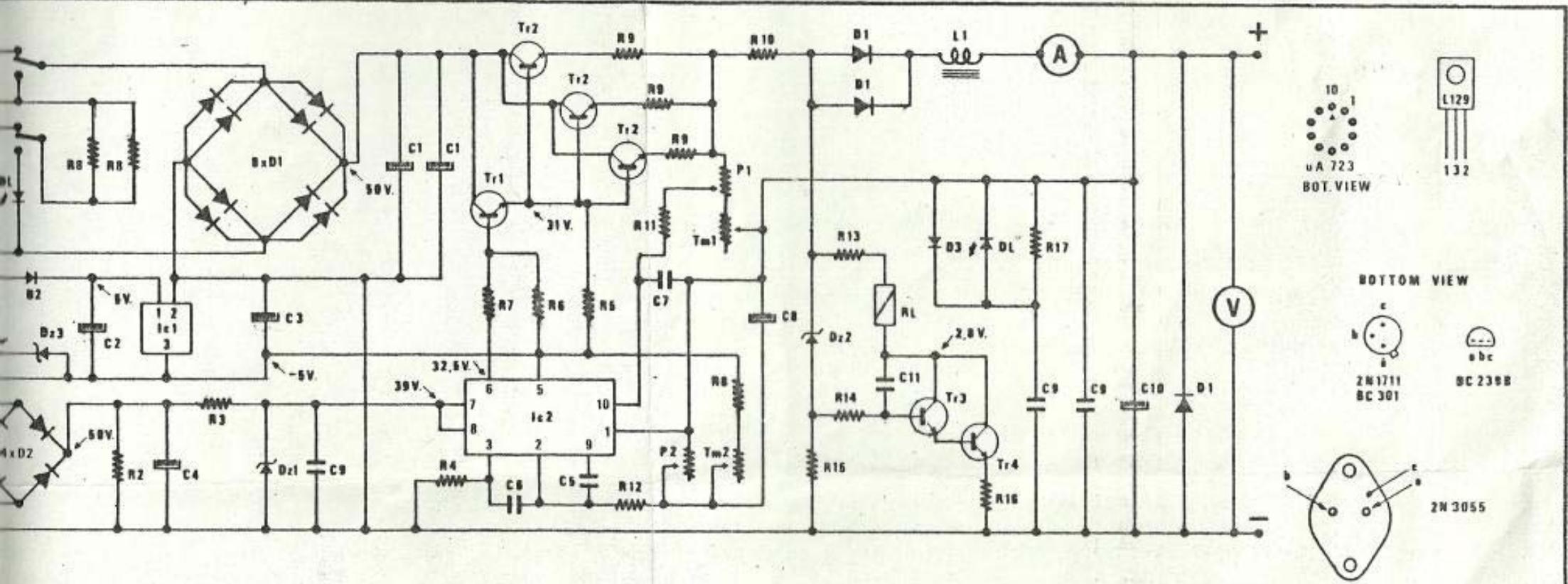BREMI Elettronica
Alimentatore
Professionista
Schema elettrico
0+30V 5A



di proprietà BREMI a tutti gli effetti di legge.  
 apportare le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare la funzionalità dell'apparecchio senza preavviso alcuno.

- uA 723:
- Condensatori**
- 4700 uF 50V
  - 470 uF 16V
  - 2200 uF 6,3V
  - 220 uF 63V
  - 470 pF 50V
  - 470 pF 50V
  - 4,7 uF 35V
  - 0,1 uF 50V
  - 220 uF 35V
- resistenze**
- R1 = 33 OHM 1/4W
  - R2 = 5K6 OHM 1/2W
  - R3 = 470 OHM 1/2W
  - R4 = 22K OHM 1/4W
  - R5 = 15K OHM 1/4W
  - R6 = 47K OHM 1/4W
  - R7 = 1K OHM 1/4W
  - R8 = 470 OHM 1/4W
  - R9 = 0,22 OHM 2W
  - R10 = 0,47 OHM 9W
  - R11 = 2K2 OHM 1/4W
  - R14 = 47K OHM 1/4W
  - R15 = 15K OHM 1/4W
  - R16 = 15 OHM 1/2W
  - R17 = 2K7 OHM 1/4W
- RL = Relè 12V tipo 6042  
 P1 = Pot 2K2 lin.  
 P2 = Pot 10K lin.  
 Tm1, Tm2 = Trimmer 2K2 OHM  
 L1 = Indutt. VK 200  
 TA = Trasn. 220/0,24-36V 5A

N.B.: Le tensioni indicate si riferiscono a massa con un uscita di 30V a vuoto e con il limitatore di corrente al massimo.  
 La tolleranza è di  $\pm 2\%$ , tranne sui ponti che è  $\pm 5\%$ .

BREMI Elettronica	-Parma-
Alimentatore stabilizzato	9.07.79
Professionale mod. BRS 33	dis. <i>Carlo Bucci</i>
Schema elettrico	n°.