Downloaded by RadioManual.EU

ELT elettronica

Viu E. Capecchi 53b - € 10597) 484734 56020 EA HOSTA (Pisel

TRANSVERTER TRY10/11

Caratteristiche Frequenza in 144-146 MHz Frequenza out 1296 1298 MHz Impedenza in-out 50 ohm Potenza out 0,5 Y Potenza in 0.05-2 W(regolabili Til) Modi PM-AM-SSB-CY NF 3 dB Gain RX 18 dB Alimentazione 12-15 V Corrente RX 130 mA Corrente TX 600 mA Regolazione tempo di commutazione Commutazione automatica R-T. in UHF a diodi PIN Regolazione DF della frequenza del quarzo Il modello TRVII non ha commutazione di uscita UNE


Uscita RF UHF
Non è possibile collegare all'OUT RF UHF direttamente il cavo coassiale,
occorre fissare un bocchettone del tipo N oppure BNC direttamente sullo
stampato(superiormente o inferiormente; per il TRV11 solo inferiormente),
il contatto di massa viene stabilito tramite due spezzoni cortissimi di
calza metallica o di lamierino; un'altra soluzione è quella di asportare
il materiale isolante che fuoriesce dal bocchettone e saldare direttamente
a massa l'involucro metallico migliorandone il contatto tramite il dado
che in questo caso viene fatto aderire allo stampato.

Ingresso VHF Usare uno spezzone di cavo coassiale da 50 ohm, per es. NG58; consigliamo la lunghezza di un metro o multipli di tate misura.

Regolazioni

Regolare TR per il giusto pilotaggio; si notera che la regolazione risulta blanda, in realtà effettuando questa operazione all'analizzatore di spettro si può benissimo rivelare l'insorgere di siturazione e quindi porre TR in posizione adeguata; consigli mo a chi fosse sprovvisto di analizzatore di regolare TR in SSB valutando la saturazione auditivamente occorre collegare un trimmer da 10 Kohm (oppure un potinzionetro da sistemarsi sul frontale) all'ancoraggio DF e regolare 144.000 per il tattimento zero, questo comando può usarsi anche como carifier; una variozione maggiore della frequenza si ottiene agendo della commutazione "-R.

TRY10/11

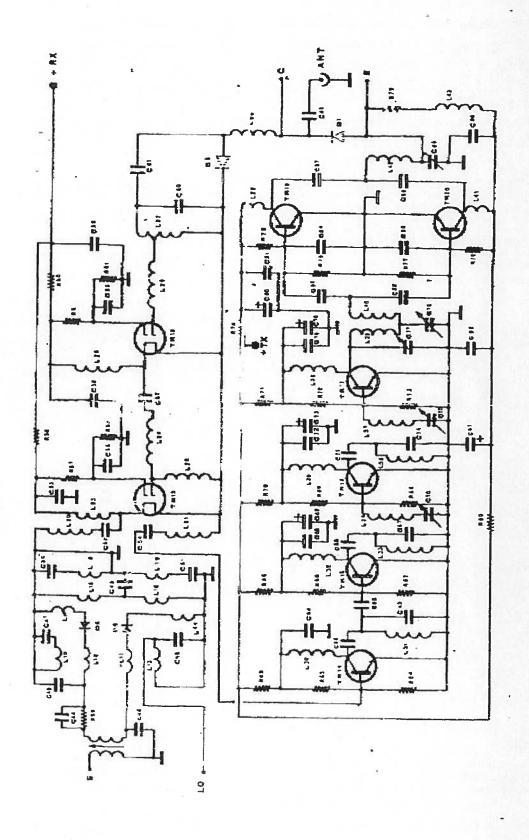

11/01

COMPONENTI

Condensatori pF

convensa tori	pr		
1 47 2 52 3 100K 4 56 1 39 6 5K 7 39 8 470 9 4.7 10 1 11 1K 12 4.7 13 15 14 470 16 12 17 470 18 470 19 3.3 20 5 21 5 22 470 23 3.3 24 470 25 100K Resistenze	26 18 27 18 28 10 29 6.8 31 18 32 22 33 18 34 15 35 18 37 18 37 18 39 18 40 18 41 10 42 18 45 18 46 6 47 6 49 6	51 6 52 1 53 470 54 3.3 55 470 56 470 58 470 59 470 60 3 61 2,2 63 3 64 470 65 1 67 3 68 4 1 67 3 69 1 70 5 71 72 470 73 1 74 3 75 5	76 本70 775 3 775 3 410 4 5 410 4 70 417 4 70 417 4 70 417 4 70 417 4 70 41 4 70
1 1K	24,	1 4 4 A A	
5 300K	27 383	51 10K 52 4K7	e ik
3 SM2	28 22E	53 820	\$1 55.09
4 15K 5 470	29 15K 30 15K	54 1K 55	# J:10
6 56	31 2K2	56 IK	2 47 11 10
7 220	32 5K6	57 47k	1, 10
8 8162	33 820	58 82	1
9 220 10 39K	34 22¥ 35 10¥	59 47K 60 82	
11 47K	36 10k	61 47K	
12 10K	37 470	62 220	
13 220 14 47K	38 470	63 6XB	
14 47K 15 10K	39 47 40 220	64 1 K 65 220	1
16 220	41 470	66 6K8	1
17 220	42 4E7	67 1K	
18 220 19 22	43 82 44 100K	68 1K 69 6KB	
20 220	45 100K	70 56	
21 47K	46 120	71 47	
22 10K 23 220	47 1K 48 47k	72 4K1 73 1K	
24	49 1X	73 IK 74 47	
25	50 10K	75 3K9	7
Semicondutto	ri		1
TR1 BF224	TRIS BE		1 44:48
TR2 BP224 TR3 BP¥92	TRIA RI		2 194148
TR4 BFW92	TRIG BE		
TR5 BPW92	TRI7 BE		
TR6 HC182 TR7 BC214	TRIS BI	1966 D	5 19505 c
TRB BC182	TR19 BE	D MALLON	
TRY BD136	TR21 BE		2 129
TR10 BC182			
TR11 BC182 TR12 BC214			
and the same say			

Downloaded by RadioManual.EU