RICETRASMETTITORE 144 MITTE 1 (UDIC 90 ERE (MR GARIBALI) 179 - STANGELLA)

GENERALITÀ

Il notevole sviluppo della modulazione di frequenza in gamma 144MHz, per i grandi vantaggi offerti da questo sistema di comunicazione particolarmente in presenza di forti disturbi, ci ha spinti a presentare sul mercato il transceiver MOBIL 10.

Al passo con le moderne esigenze radiantistiche si sono cercate soluzioni più vantaggiose dal punto di vista operativo quali il funzionamento in transceiver (tecnica in via di affermazione anche sulle gamme a frequenza più elevata) e la possibilità di ricetrasmissione in modulazione di ampiezza, rendendo quindi l'apparecchiatura in oggetto compatibile con tutte le stazioni operanti in VHF.

Inoltre si sono adottate soluzioni circuitali (Cav amplificato - Mos Front-end, mixer ed in M.F. - Filtri attivi in AF sia in ricezione che in trasmissione - Oscillatori a quarzo di conversione operanti su frequenze elevatissime con notevoli riduzioni di immagini e spurie - disegno elettrico molto curato ed uso di materiali di alta qualità) riscontrabili solo su apparecchiature di costo notevolmente superiore. Le dimensioni di ingombro alquanto ridotte ed il consumo limitato rendono il MOBIL 10 particolarmente interessante per l'uso mobile per cui costituisce un compagno inseparabile nei viaggi, nel week-end e nei periodi di vacanza.

Downloaded by □

Amateur Radio Directory

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro: 144-146 MHz

FM e AM in trasmissione e ricezione con comandi separati

Operazione in Push - to - talk

VFO a conversione con funzionamento transceiver (emissione sulla

Stabilità di frequenza: $<500\,H_Z$ dall'accensione e per $\Delta\,V\pm20\,\%$

Altoparlante incorporato + presa per altoparlante esterno o cuffia 8 Ω

Illuminazione scala con possibilità di esclusione

S' Meter in RX e indicazione di potenza relativa di uscita in TX

Protezione contro l'inversione di polarità

Dimensioni: $180 \times 50 \times 205$ mm.

Potenza imput 15 W FM - 10 W p.e.p. AM - a 13,5 V

VFO su tutta la banda 144-146 MHz

Impedenza uscita 50 Ω sbilanciati

FM con deviazione da \pm 5 KHz a \pm 15 KHz (regolabile con comando

AM con modulazione di collettore del finale e pilota

Emissioni e spurie minori di 60 dB sotto il livello della portante

Caratteristica audio 300 ÷ 3000 Hz a - 3 dB

1° frequenza intermedia 17 \div 19 MHz

2° frequenza intermeria 1,75 MHz - B = 20 KHz a - 6 dB

Sensibilità 1 μ V AM - 0,3 μ V FM

ANL sempre inserito con soglia autoregolabile in AM

Potenza uscita audio 1 W su 8 Ω

Caratteristica audio 300 \div 3000 H_Z a - 6 dB (attenuazione fuori banda 10 dB per ottava)

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

La parte ricevente è a doppia conversione di frequenza con prima conversione a $17 \div 19 \ \text{MH}_Z$ mediante battimento del segnale ricevuto con oscillatore a quarzo operante a $127 \ \text{MH}_Z$ in circuito compensato. La seconda conversione porta la frequenza del segnale a $1750 \ \text{KH}_Z$ valore dell'ultima M.F. costituita da due stadi a Mos-Fet che garantiscono il necessario guadagno e da sei circuiti accordati necessari per conferire all'apparato ottime doti di selettività.

L'oscillatore libero lavora sulla frequenza $18,75 \div 19,75 \, \text{MH}_2$ ed è usato sia in ricezione che in trasmissione.

Il rivelatore AM è di tipo convenzionale ed è seguito da un circuito ANL a soglia autoregolabile particolarmente adatto per disturbi impulsivi di forte intensità.

La rivelazione dei segnali a modulazione di frequenza è effettuata con rivelatore a pendenza preceduto da un circuito integrato limitatore che consente una elevata reiezione dei segnali in modulazione di ampiezza.

La bassa frequenza è anch'essa a circuito integrato ed è preceduta da un filtro attivo con frequenza di taglio superiore a $3000\,H_Z$ che contiene sensibilmente il rumore offrendo una ricezione particolarmente piacevole.

Il controllo automatico di guadagno è applicato sia allo stadio R.F. che ai due stadi di M.F. ed è del tipo amplificato.

La parte trasmittente è a semplice conversione di frequenza e la frecuenza di lavoro viene generata per battimento del segnale VFO con il segnale prodotto da un oscillatore a quarzo operante sulla

frequenza di 125, 250 MHz. Di seguito tre stadi amplificatori permettono il pilotaggio del transistor BLY88A, finale a RF.

La modulazione di frequenza è ottenuta sul seganle del VFO mentre in modulazione di ampiezza vengono modulati di collettore il finale ed il driver utilizzando un transistor serie di potenza.

L'amplificatore microfonico è costituto da un amplificatore a Fet ad alta impedenza di ingresso e a bassa figura di rumore seguita da circuiti amplificatori a transista.

Un filtro attivo 300 ÷ 3000 è impiegato anche sull'amplificatore microfonico.

L'alimentazione degli oscillatori a quarzo e del VFO è stabilizzata con circuito regolatore serie.

Per operare sui ponti radio si inserisce tramite il commutatore =/-600 un oscillatore a quarzo operante sulla frequenza di 124.650. In tal modo la frequenza di trasmissione risulta più bassa rispetto a quella di ricezione di $600 \, \text{KH}_Z$. Naturalmente si potranno utilizzare solo ponti radio a norme IARU.

FUNZIONE DEI SEMICONDUTTORI

TAA611 B12	i.c.	Amplificatore audio
TAA350A	i.c.	Limitatore e rivelatore F.M.
BLY88A/B12-12	transistor	Finale R.F.
2N4427	•	Driver R.F.
2N918	.	Amplificatore R.F.
2N918		
BFW32	\$	Oscillatore cristallo 127 MHz
BFW32	>	Oscillatore cristallo 125, 350 MHz
BFW32	3	Regolatore di tensione
BFW32	b	Separatore VFO
BFW32	7	Amplificatore CAV
BFW32	>	Filtro B.F.
BFW32	>	Amplificatore B.F.
BFW32	*	
BFW31	•	, s
TIP29	»	Modulatore AM
2N3819	fet	Oscillatore VFO
2N3819	>	Amplificatore audio filtro attivo
2N3819	>	, 2 x x x
2N3819	•	Preamplificatore audio
MEM564C	mos	1° amplificatore MF
MEM564C	* >	2° » MF
MEM564C	*	1° mescolatore
MEM564 C	,	2°
MEM564 C	3	Amplificatore RF
1N4162	zener	Regolatore di tensione
BB122	varicaps	Modulatore FM
2x1N914	diodi	Protezione ingresso RF
AA119	3	Rivelatore AM
AA119	3	Rivelatore FM
AA119	>	ANL
AA119	•	Rivelatore RF

COMANDI PANNELLO FRONTALE

Tuning

Vol.	Comando di volume in B.F. con interruttore di acceso spento.
SQ.	Comando di Squelch, aumenta la sua azione ruotan- dolo in senso antiorario.
AM-FM/TX	Commutatore per il funzionamento del trasmettitore in modulazione di ampiezza (AM) o modulazione di frequenza (FM).
AM-FM/RX	Commutatore per la ricezione dei segnali in modula-

Comando di sintonia.

Mic. Presa per michofono con comando pus-to-talk ricezione

lazione di ampiezza (AM) o di frequenza (FM).

trasmissione

=/-- 600 Commutatore per l'inserzione del telaietto oscillatore

a quarzo ($f = 124.6502MH_z$) che permette la trasmis-

sione sui ponti radio a norme I.A.R.U.

ATTACCO MICROFONO con PTT

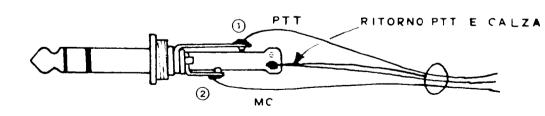


Fig. A

COMANDI PANNELLO POSTERIORE

Dial light

Commutatore acceso spento lampadine illuminazione

scala.

Ap. ext.

Presa altoparlante esterno o cuffia (118) - (Usare jack

stereo con i due contatti isolati da massa)

Ant.

Presa antenna.

Al.


Presa alimentazione 11 ÷ 13,5 V. cc. (1A in trasmis-

sione FM) positivo al centro.

P,

Potenziometro semifisso che permette la regolazione

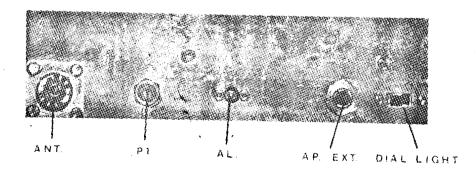esatta dell'isofrequenza tra ricezione e trasmissione.



ATTACCO CUFFIA o AP ESTERNO

Con riferimento alla fig. A i capi della cuffia o AP esterno devono essere collegati ai punti contrassegnati con (1) e (2).

ISTRUZIONI PER L'USO

Collegare l'antenna e l'alimentatore alle rispettive prese situate sul retro dell'apparecchiatura ed accendere l'apparecchio ruotando il comando Vol. in senso orario.

Predisporre il modo di operare (AM o FM) desiderato con i comandi a slitta del pannello frontale.

La sintonia delle stazioni, per una esatta trasmissione in transceiver deve essere effettuata per la massima indicazione sullo strumento S' Meter.

Volendo ascoltare in cuffia è sufficente inserire la medesima nella apposita presa posta sul retro dell'apparecchio, automaticamente si escluderà l'altoparlante interno


Per passare in trasmissione premere il pus-to-talk del microfono. Per comunicare tramite ponte radio predisporre il commutatore =/— 600 in posizione — 600 — sintonizzare con cura l'uscita del ponte in ricezione. Passando in trasmissione automaticamente si trasmetterà sulla frequenza d'ingresso del ripetitore.

OPERAZIONI DI ACCORDO


Downloaded by □ Sum Sum Sum Amateur Radio Directory

In genere è necessario effettuare l'accordo dello stadio finale in funzione dell'antenna usata. Gli apparecchi escono tarati su antenne aventi una impedenza di $52\,\Omega$ resistivi; per chi avesse antenne con impedenza diversa si rende necessario un nuovo accordo.

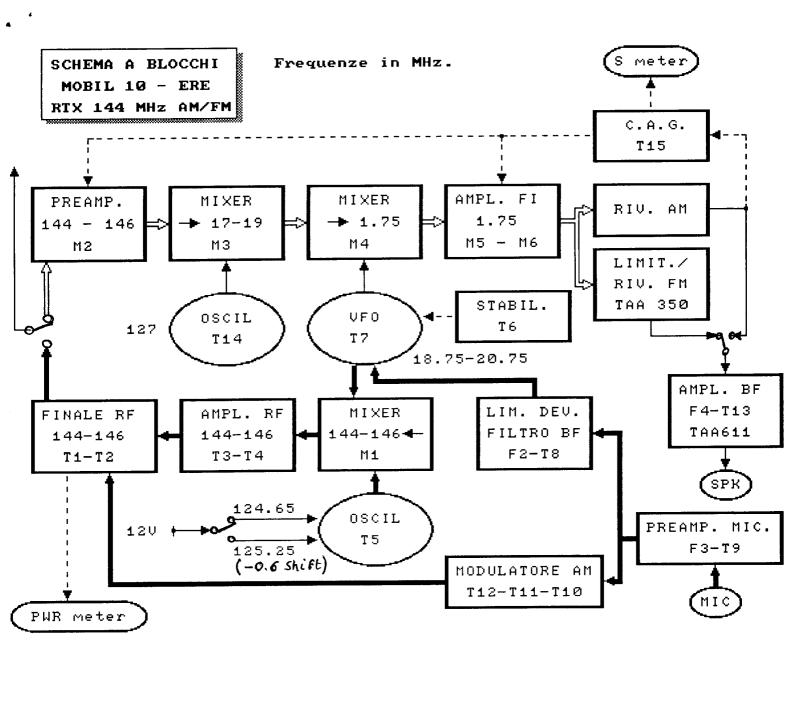L'operazione è molto semplice e consiste, dopo essere passati in trasmissione (in FM), nel regolare i compensatori C1 e C2 (fig. 1) per la massima indicazione dello strumento (S' Meter in ricezione, indicatore della potenza relativa di uscita in trasmissione).





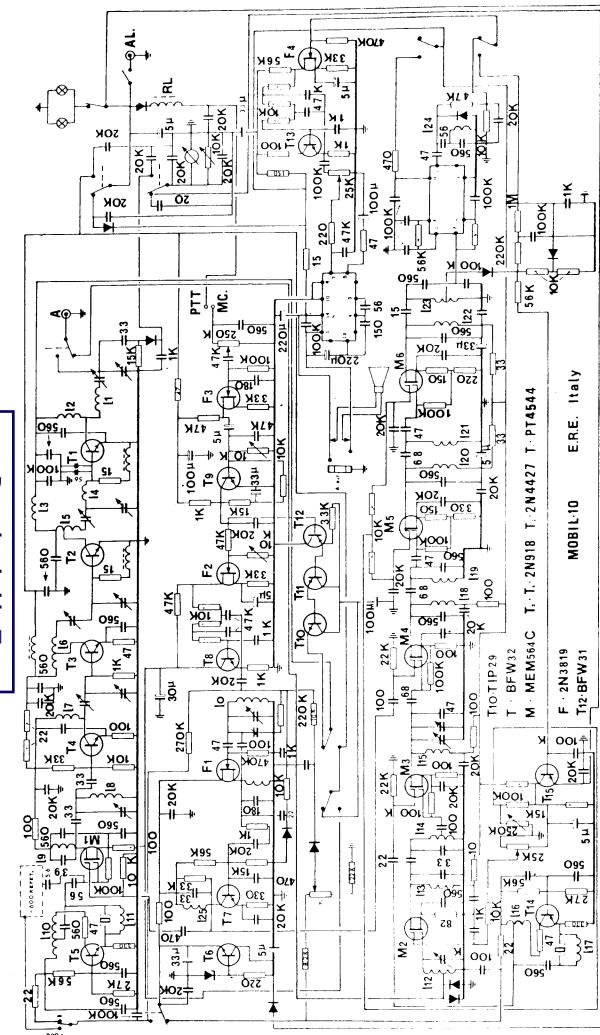

Downloaded by □

Amateur Radio Directory

