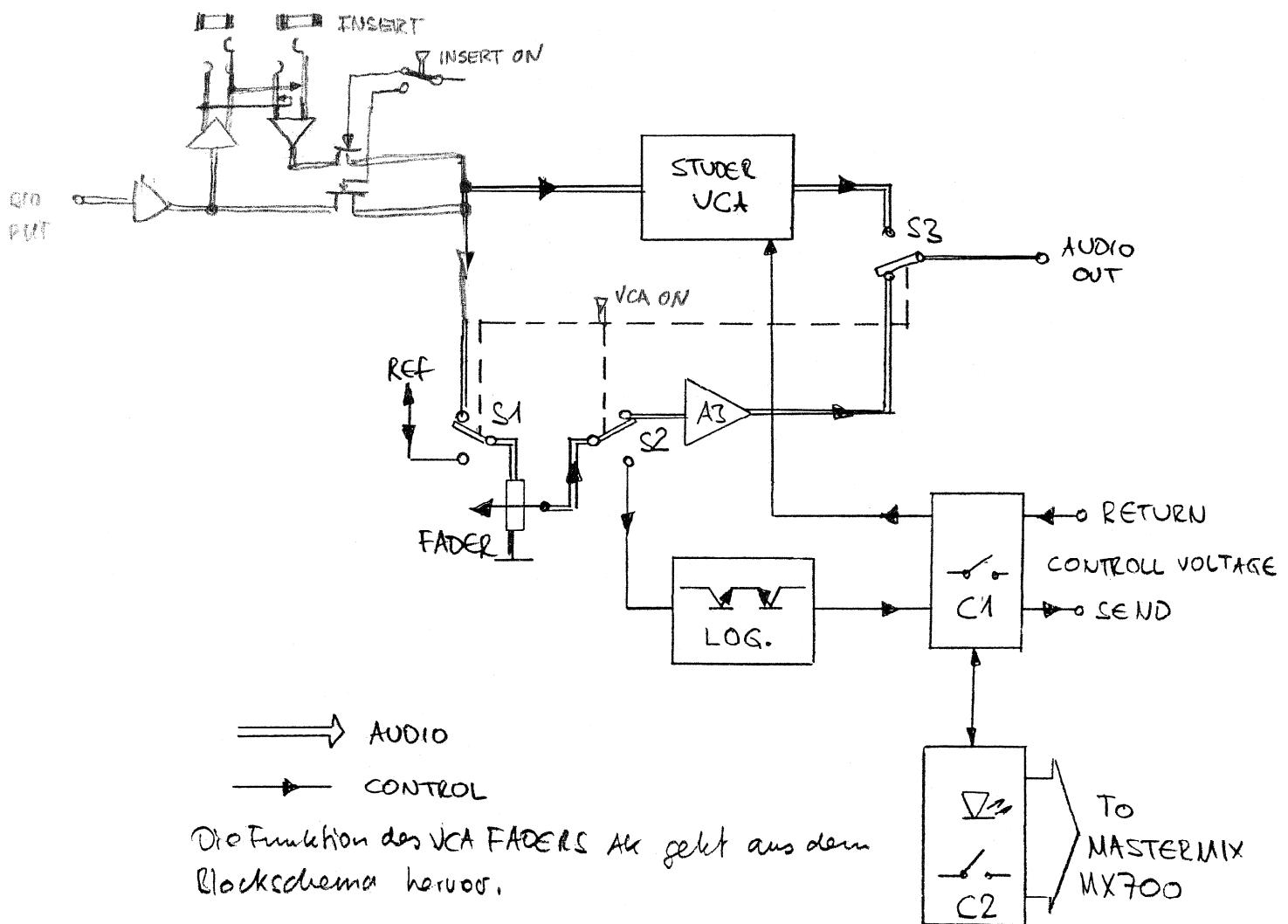


VCA FADER AK


1. 911.220.00

BlockschaltbildFunktionsbeschreibung

Das Audiosignal fließt über A1, einem Symmetrieverstärker, auf den Insertpunkt INSERT und von dort zurück auf den symmetrischen Eingang A2. Dessen Aufgang speist den STUDER-VCA und bei gezeichneter Schalterstellung von S1 den FADER. Das Signal fließt nun vom Faderabgriff über Schalter S2 auf den Verstärker A3 über S3 auf den Ausgang.

Bei der anderen Schalterstellung wird das Audiosignal vom Ausgang des VCA auf den AUDIO-Ausgang geleitet.

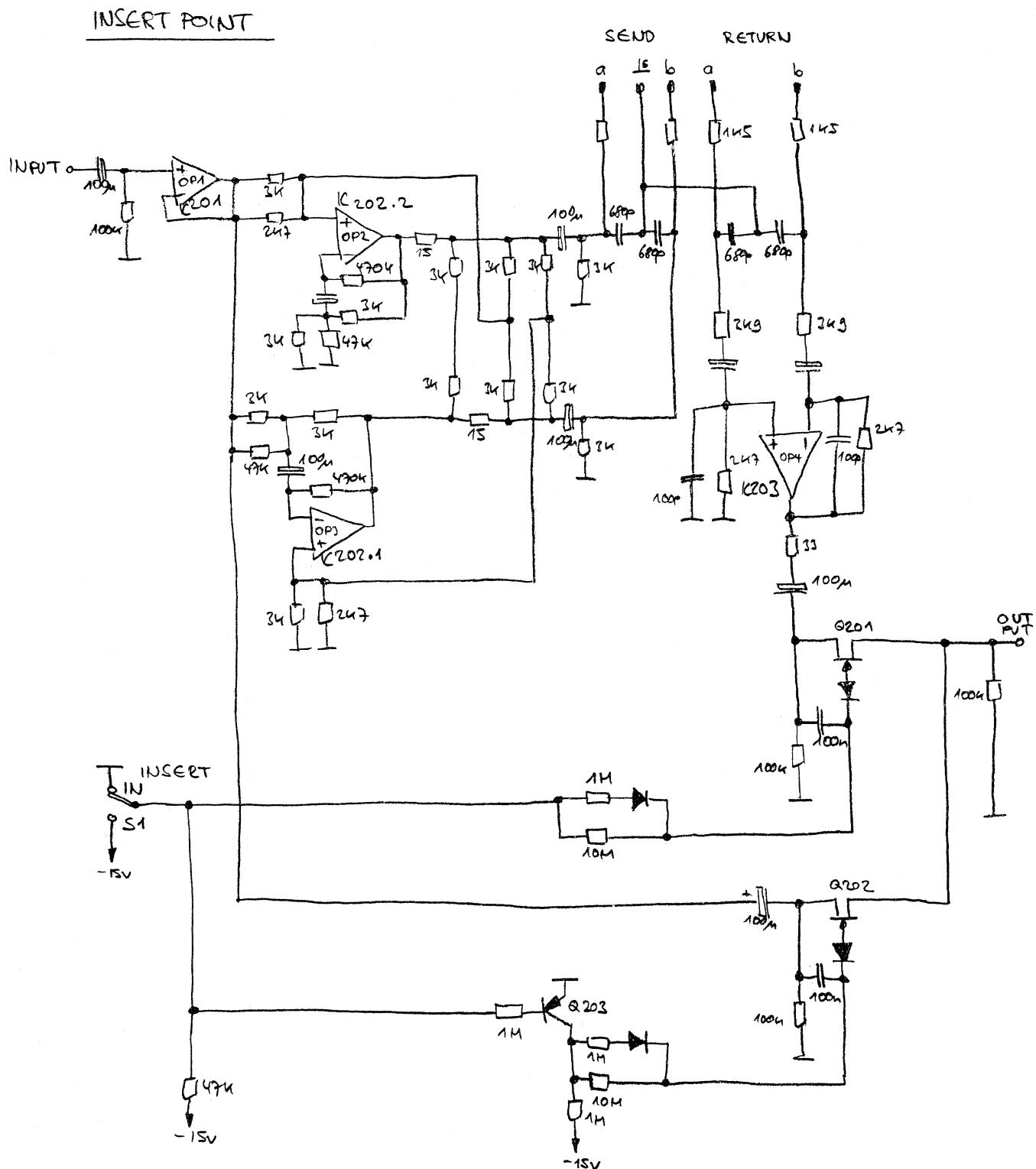Der Fader wird dann mit einer Referenzspannung gespeist. Die Spannung am Schleifer wird über einen Logarithmimeter LOG der Kennlinie des VCA angepasst. Diese Steuerspannung wird nun über einen Analogschalter C1 auf das Automationsystem gesendet. Von dort gelangt es zurück über C1 auf den VCA.




Das Audiosignal wird mit OP1 (IC201) gepuffert an den Symmetrierverstärker OP2/OP3 (IC202) und den Schalterfet Q202 geleitet. Wenn der Schalter INSERT IN geschaltet ist, leitet Q202 das Audiosignal zum Ausgang.

Das symmetrische Signal kommt vom Insertpunkt auf den symmetrischen Eingang RETURN zurück und wird mit dem OP4 (IC203) entkoppelt. Ist der Schalter INSERT IN nicht betätigt, leitet Q201 das Return-Signal zum Ausgang, während Q202 speist.

Damit das Umschalten knockfrei erfolgt, werden die Fet's jeweils rasch eingeschaltet und langsam ausgeschaltet.


FADER und VCA

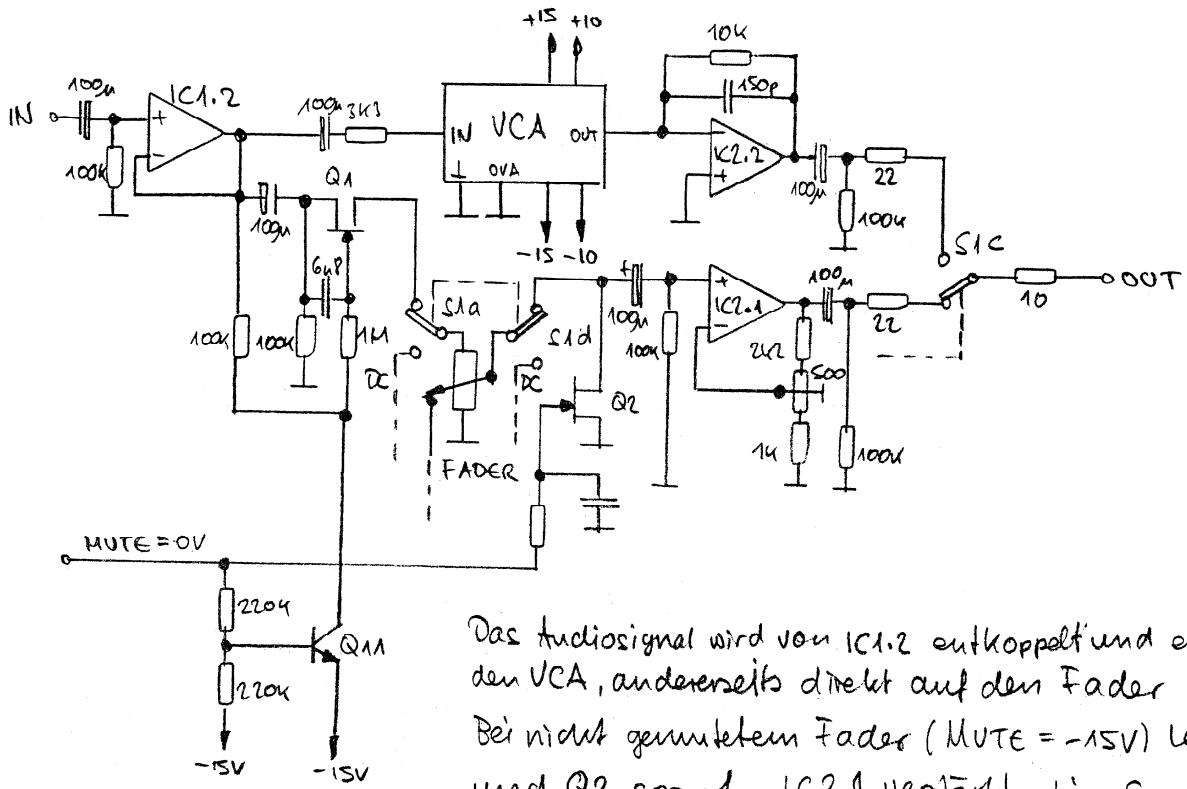

Das Audiosignal wird von IC1.2 entkoppelt und einerseits auf den VCA, andererseits direkt auf den Fader geleitet. Bei nicht genutztem Fader ($MUTE = -15V$) lebt Q1 und Q2 sperrt. IC2.1 verstärkt die Spannung vom Schleifer und sendet diese über den Schalter S1C an den Ausgang OUT. Wird hingegen S1 gedrückt, dann gelangt das Audiosignal vom Ausgang des VCA über IC2.2 an den Schalter S1C zum Ausgang OUT. In diesem Zustand ist IC2.1 mit dem 100kΩ Widerstand am Eingang gegen Masse geschaltet. Der Ausgang bleibt unbefasst.


Wird die MUTE Leitung = 0V, dann lebt Q2 und Q11. Q11 legt somit eine negative Spannung an das Gate von Q1, so dass dieser sperrt. Der Fader ist somit abgekoppelt. $\Rightarrow MUTE$

LOGARITHMIERER

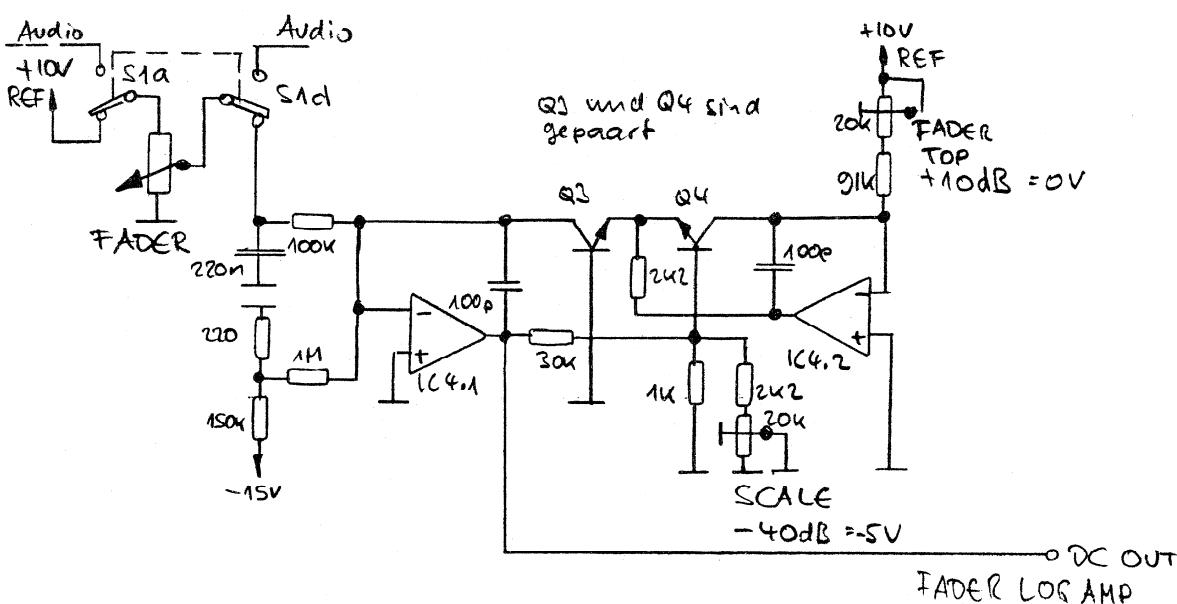

Wenn der Schalter S1 gedrückt ist, dann wird über S1a eine Referenzspannung von +10V an den FADER gelegt. Die Ausgangsspannung des Faders gelangt dann über S1d auf den Logarithmizer. Der 220nF Kondensator am dessen Eingang glättet die DC-Spannung die der Fader liefert von Störungen die beim Betätigen entstehen können.

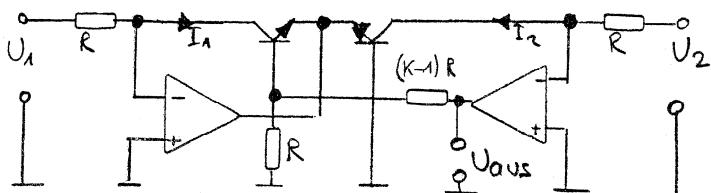Die nächste Abbildung zeigt das Prinzipschaltbild eines Logarithmizers.




Die Ausgangsspannung folgt der Gleichung

$$\underline{U_{\text{aus}} = -k \cdot U_T \cdot \ln \left(\frac{U_1}{U_2} \right)}$$

Beim Logarithmizer im VCA FADER ist nur $U_1 = +10V$ die Referenzspannung. Da die temperaturabhängige Spannung U_T einen Fehler bei Temperaturänderungen verursacht, wird die Referenzspannung dazu umgekehrt proportional temperaturabhängig gemacht. Dies kompensiert diesen Fehler.

Damit nun, wenn der Fader gegen $-\infty$ eingestellt ist, die Ausschalt-dämpfung sicher erreicht wird, wird zum Eingangsstrom noch ein kleiner negativer Beitrag hinzugefügt. Dies bewirkt bei ca. -60dB ein sicheres ausschalten des Logarithmizers.

Anologschalter und Automation

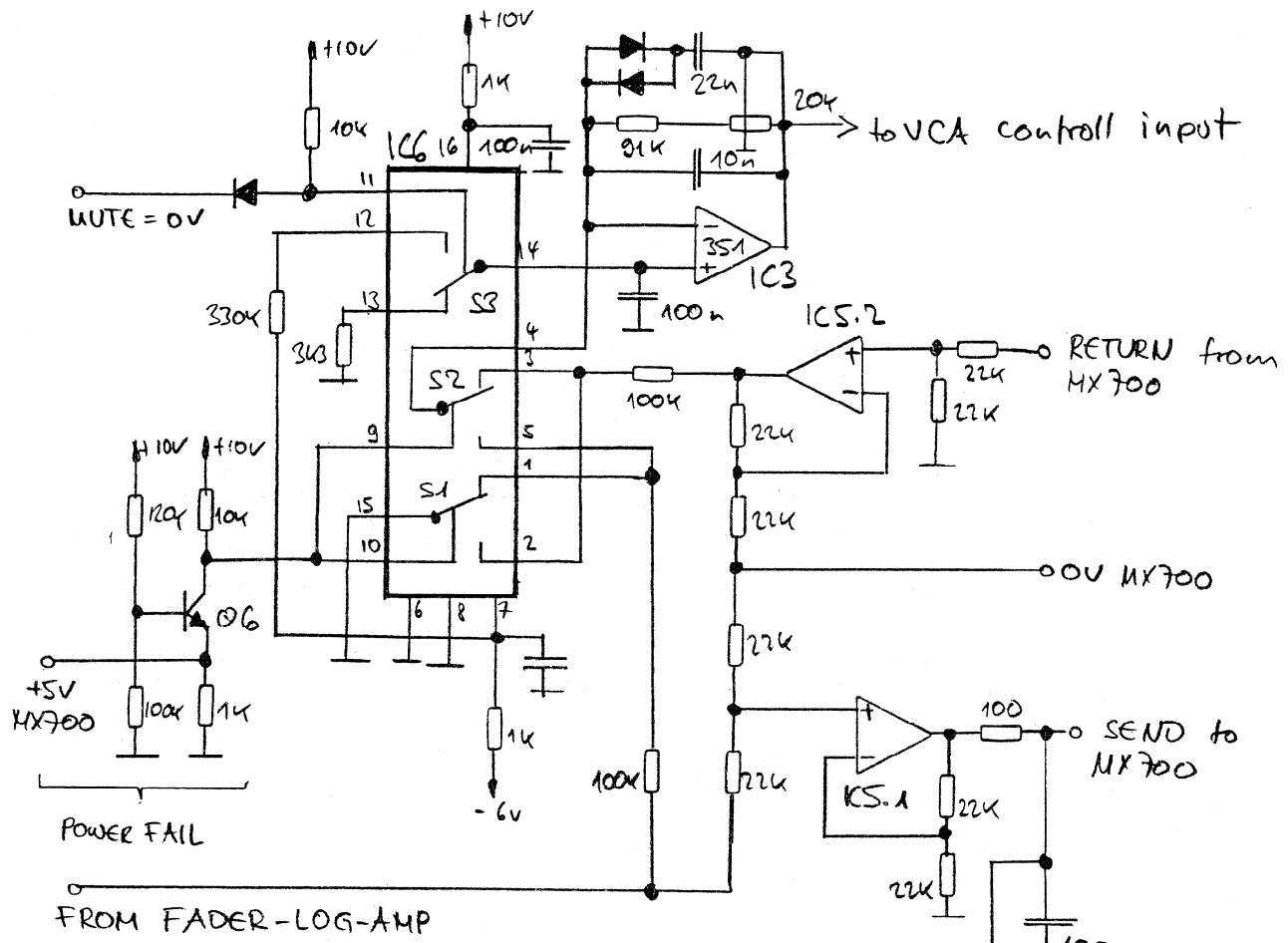


Die Ausgangsspannung des Fader-Logarithmirens gelangt nun über einen differentiellen Pufferverstärker auf das Master MIX MX-700.



Automationsinterface. Um die Steuerspannung von Brummstörungen freizuhalten bringen wir sie mit OPAMP ICS.1 und ICS.2 differentiell zur Masse des Interfaces. So mit findet keine Massenverkopplung von Pult und Automationssystem statt.

Das MX700 Interface liefert im eingeschalteten Zustand eine Speisespannung von +5V. Mit Q6 wird nun laufend die Speisespannung überwacht. Wenn diese nun unter 4V sinkt, leitet Q6 und schaltet über Pin 9 und 10 von IC6 die Schalter S1 und S2 um. Dies bewirkt, dass die Spannung vom RETURN-Eingang mit S1 gegen Masse geleitet und die Fader-Steuerspannung direkt über S2 zum VCA geleitet wird.

S3 des Analogschalters IC6 dient zum Muteen. Wenn der Mute-Eingang auf Masse gezogen wird ($MUTE = 0V$), dann schaltet S3 den nichtinverrierenden über den $32\text{k}\Omega$ -Widerstand auf $-6V$. Durch diesen Widerstand wird die Ausgangsgeschwindigkeit am +-Eingang von IC3 mit dem 100nF Kondensator begrenzt. Wenn die Mute-Leitung wieder $+10V$ wird, wird der 100nF -Kondensator nun über S3 und dem $3,3\text{k}\Omega$ Widerstand entladen. IC3 arbeitet wieder als normaler Inverterender Verstärker.

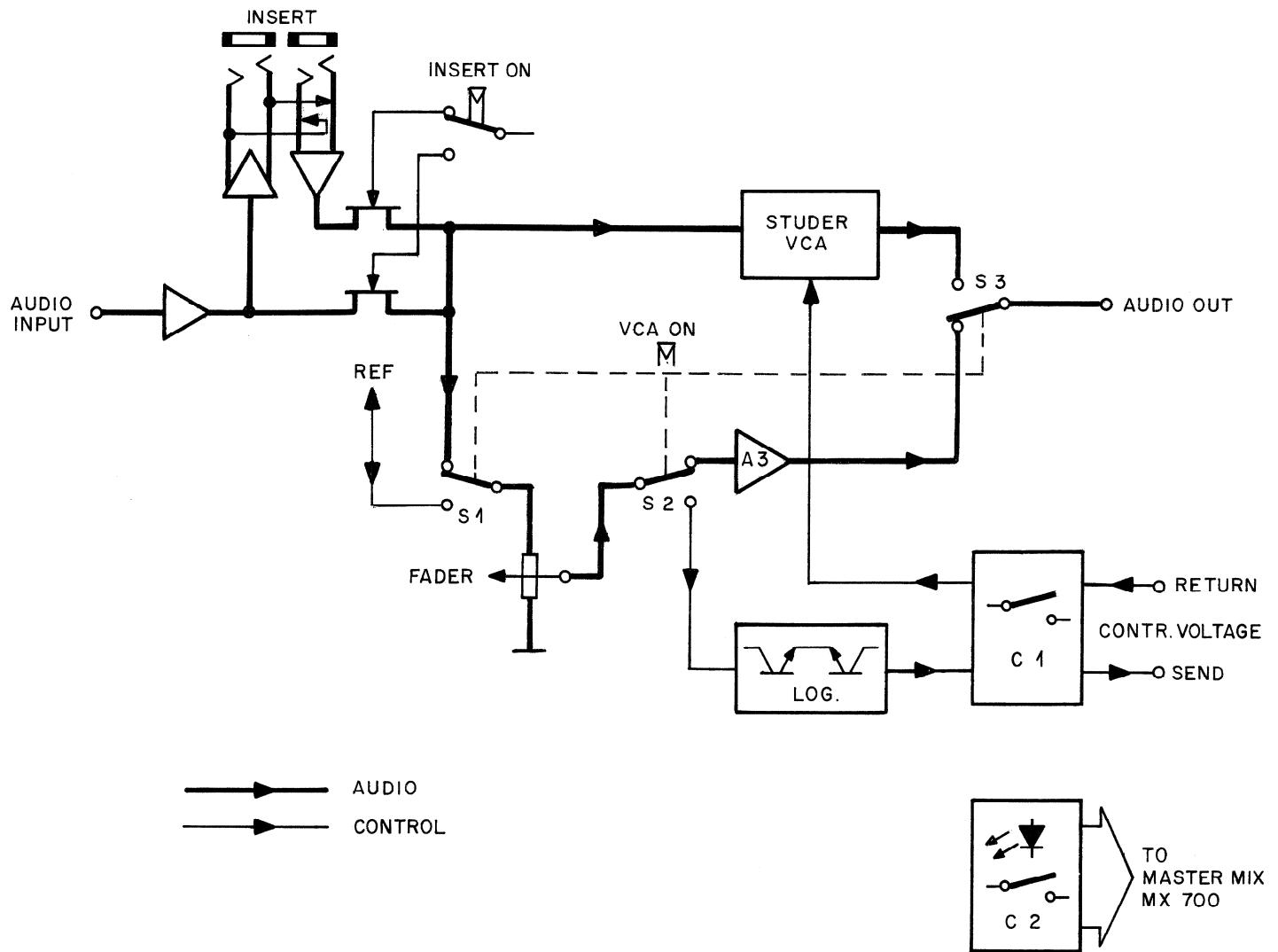

VCA Flachbahnregler (AK)

Der VCA Flachbahnregler 1.911.221 wird zusammen mit dem Audio Kinetik's "Maschemix" Automationsystem eingesetzt. Die Kombination von Maschemix MX644 mit einem der drei Maschemix Regiepult Interfaces MMK 732 (bei 32 Eingangskanälen) MMK 742 (42 Eingänge) oder MMK 764 (64 Eingänge) und einer entsprechenden Anzahl von VCA Flachbahnreglern 1.911.221 erlaubt das Computerunterstützte Abmischen von ~~Timecode~~ (SMPTE/EBU) synchronisierten Aufnahmen und die unbegrenzte Gruppenbildung über das digitale Grouping.
und
Anzeige

Bedienungselemente

INSERT IN schaltet den symmetrischen Einschleifpunkt vor dem Flachbahnregler ein.

Taste Bei ausgeschalteter Einschleifpunkt / nicht gedrückter Taste steht das vor dem Flach Regler anliegende Audio-Signal ~~noch~~ als Direktausgang trotz dem zur Verfügung

VCA IN Bei nicht gedrückter VCA IN-Taste wird über VCA Regler Winkelangaben und das Audio-Signal direkt über den Flachbahnregler geführt.

Bei gedrückter Taste wird das Audio-Signal über den VCA geführt, der Flachbahnregler liefert die Steuerspannung für den VCA resp. oder ~~startet~~ das Maschemix System

CH off

LED zeigt an, wenn der Kanal angeschaltet ist (geschlossener Regler, geschlossene Gruppe, black signal vom Maschemix)

△ 0
0
0 △

drei LED zeigen an, ob die Reglestellungen vom Maschemix gelieferten Steuerspannung entspricht oder zu klein resp. zu groß ist

Group Taster Taste + LED erlaubt die Gruppenbildung über das Mechanik System

WRITE Taste + LED Bringt den Kanal von "Read"
übernimmt ^{VOR} Steuerspannung vom Automations - System
im WRITE (Steuerspannung des Flachbahnreglers)


Eine mal Wird vom A-System übernommen,
zweimal Dürfen übernommen von Tast +
ISOLATE Dürfen übernommen & zwangsweise

Taste + LED. Durch Drücken dieser Taste kann die Flachbahnreglerinheit vom Automations - System abgetrennt werden.
Regelanforderungen um Regler wirken sich nicht mehr auf das ~~Mechanik~~ System aus

UPDATE Taste + LED erlaubt das Übernehmen von einem anderen Fahrerwerk
Offset

Mehr welche nur im Drive mode
System übernimmt

Mehr

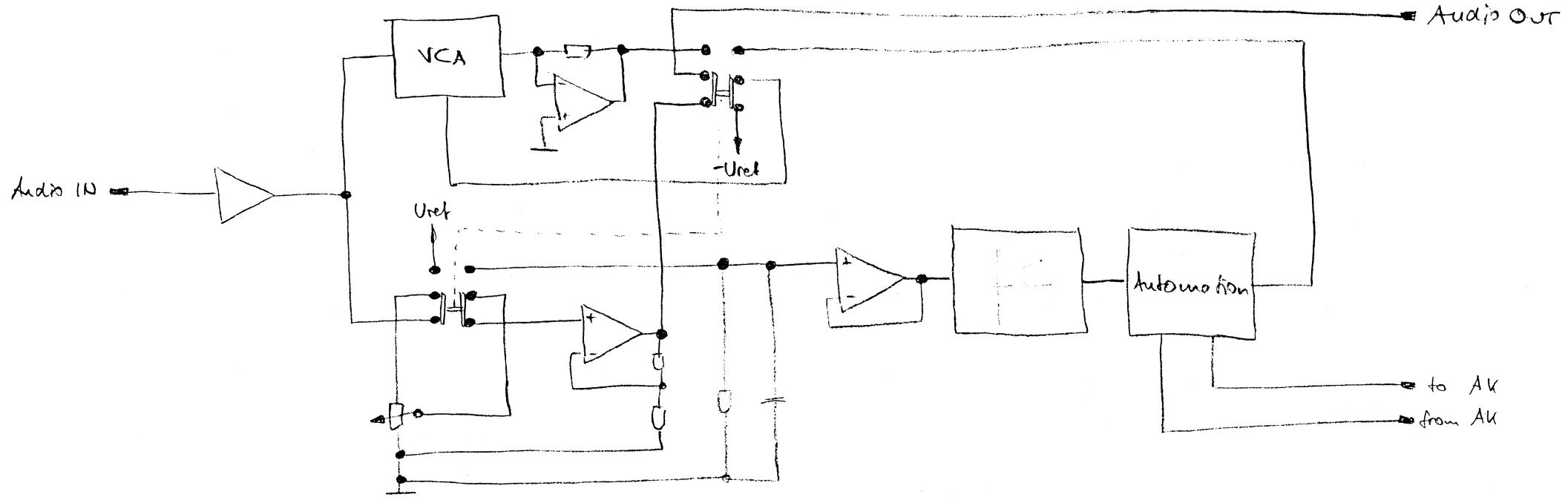

Block-Schema

VCA-Fader AK

5. Aug. 2011

